صفحه ۲

are necessary for such an integration. Graphical descriptions, such as the bond graph representation, can provide techniques for modifying system characteristics leading to proper system designs. These fundamental concepts are applicable to single and multi-energy domain systems. These systems include one or more of the following energy domains: electrical, mechanical, magnetic, chemical, and thermo-fluidic. System design of engineering systems requires a clear understanding of die system dynamic behavior and the performance specifications sought. This in turn implies the need for predicting die system behavior with and without a control system.

- 3. Which of the following are needed for proper system design of forward-looking electromechanical applica-
 - Analytical and graphical descriptions.
- 2) Disintegration of design and control.
- 3) Environments with unpredictable disturbances.
- 4) Use of analog signal processing boards.
- 4_ Based on the text, what is most relevant in the systems approach?
 - 1) A clear understanding of system dynamics.
- 2) Combining design and control.
- 3) Knowledge of performance specifications.
- 1) Predicting system behavior.

Passage 3;

MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) and Nano devices are extremely small - for example, MEMS and Nanotechnology has made possible electrically-driven motors smaller than the diameter of a human hair - but MEMS and Nanotechnology is not primarily about size. It is also not about making things out of silicon, even though silicon possesses excellent materials properties, which make it an attractive choice for many high-performance mechanical applications; for example, the strength-to-weight ratio for silicon is higher than many other engineering materials which allows very high-bandwidth mechanical devices to be realized. Instead, the deep insight of MEMS and Nano is as a new manufacturing tecnology, a way of making electromechanical systems using batch fabrication techniques similar to those used for integrated circuits, and uniting these electromechanical elements with electronics.

MEMS and Nanotechnology are extremely diverse technologies that can significantly affect every category of commercial and military product. They are already used for tasks ranging from in-dwelling blood pressure monitoring to active suspension systems for automobiles. Their nature and diversity of useful applications make it potentially a far more pervasive technology than even integrated circuit microchips. Historically, sensors and actuators are the most costly and unreliable part of a macroscale sensor-actuator-electronics system. However, MEMS and Nanotechnology allows these complex electromechanical systems to be manufactured using batch fabrication techniques increasing the reliablity of the sensors and actuators to equal those of integrated circuits at a much lower cost.

MEMS are the integration of mechanical elements, sensors, actuators, and electronics on a common silicon substrate through microfabrication technology. While the electronics are fabricated using integrated circuit (IC) process sequences, the micromechanical components are fabricated using compatible "micromachining" processes that selectively etch away parts of the silicon wafer or add new structural layers to form mechanical and electromechanical devices. MEMS can revolutionize nearly every product category by bringing together silicon-based microelectronics with micromachining technology, making

nearly every product category by bringing together silicon-based microelectronics with micromachining technology, making possible the realization of complete systems-on-a-chip. It is an enabling technology allowing the development of smart products, augmenting computational ability of microelectronics with the perception and control capabilities of microsensors and microactuators and expanding the space of possible designs and applications.

5_ What are the strong points of MEMS and Nanotechnology?

- 1) Low cost and computational ability.
- 2) High ability and excellent materials properties.
- 3) Small size and computational ability.
- 4) Small size, computational ability, and lowcost.

6_ Where are MEMS manufactured on?

1) On a chip.

- On a silicon wafer.
- 3) On suspension systems for automobiles.
- 4) On motors smaller than the diameter of human hair.

7_ How are MEMS manufactured?

1) By integrated circuits.

:2) By micromachining technology.

By microelectronics technology.

4) By microfabrication technology.

Passage 4:

Face recognition technology that could revolutionize security statems worldwide has been developed by computer scientists at Sheffield Hallam University. The new specialist software can produce an exact 3D image of a face within 40 milliseconds. Other 3D systems that have been trailed have proved unworkable because of the time it takes to construct a picture and an inaccurate result. The ground-breaking invention, by experts in the University's Materials and Engineering Research Institute (MERI) was tested by Home Secretary Charles Clarke on a recent visit to Sheffield. It could be used for tighter security in airports, banks, and government buildings and ID cards.

The breakthrough comes days after members of parliament (MPs) backed the compromise plans for identity cards, meaning from 2008 people applying for a new passport will also get an identity card, with their biometric details stored on a central register. The new technology works by projecting a pattern of light onto the face, creating a 2D image, from which 3D data is generated. Biometric features are extracted by a "parameterization" process, giving a digital mapping of a face that would form part of a fool-proof security system.

It is said that, this technology could be used wherever there is a need for heightened security. It is well suited to a range of applications including person identification from national databases, access control to public and private locations, matching 3D poses to 2D photographs in criminal cases, and 3D facial biometric data for smart cards such as ID and bank cards. We have developed a viable, working system at the cutting edge of 3D technology.

8. The previous software for 3D face recognition are unworkable because they are:

- I) Fast.
- 2) Slow
- 3) Slow and inaccurate.
- Fast but inaccurate.

9_ In the new technology discussed in the passage, 3D data is generated from

1

是不会一个一个一个不少是一种的原则是一个小个一个种一种的特别。在大学中的中心,他们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一

- ID image.
- Light patterns.
 Biometric features.
- Digital mapping.

10_ The new technology could be used for:

1) Access control. Identification in criminal cases.

3) Person identification. All of the above.

Passage 5:

The ionization in the ionosphere is generated when radiation from the sunstrikes the gas molecules in the upper atmosphere. The radiation is of sufficient intensity that it gives the electron in some molecules sufficient energy to leave the molecular structure. This leaves a free electron and the gas molecule, having one electron too few becomes a positive ion. At very high altitudes the atmosphere is very thin, and as a result the levels of ionization are very low. As the atmosphere become denser, so the level of ionization starts to rise. However the ionization process uses up the energy of the radiation, and after a certain distance the energy of the radiation is such that it does not ionize as many gas molecules as before and the level of ionization begins to fall. It is also found that for the higher layers including the F and E layers most of the ionization results from ultra violet light. The D layer being at a lower altitude results mainly from X-rays that are able to penetrate further into the atmosphere.

It is also found that the free electrons and positive ions slowly recombine. In other words the radiation is causing them to ionize, and then they slowly recombine afterwards. In chemistry this state of affairs is called a dynamic equilibrium. It means that if the source of radiation is removed, then the levels of ionization will fall. As a result the D layer disappears after nightfall, and the E layer is greatly reduced in intensity. In view of the high levels of ionization in the F layers and the fact that the air density is so much less, it takes longer for the recombination process to take place and consequently it remains over mght, although its level is reduced.

11_ At very high altitudes of the atmosphere the level of ionization is low because:

Atmosphere is dense. 1)

Atmosphere is not dense.

Radiatoin from the sun is low. 3)

Radiation from the sun is high. 4)

12_ At which layer of atmosphere ionization results from ultra violet light?

- Low layers of the atmosphere. 1)
- Only the E layer of the atmosphere. 2)
- High layers of atmosphere including the E and F layers. 3)
- Medium layers of the atmosphere including the D layer. 4)

13_ F Layer remains over night because:

1) Source of radiatoin is removed.

2) Longer recombination process takes place.

3) Air density is so much high.

4) 2 and 3.

Passage 6:

WiMedia the next generation of wireless connectivity, is raising some interesting questions about privacy. WiMedia, which underlies consumer technologies such as Certified Wireless USB and the planned next iteration of Bluetooth, is based on the concept of ultrawideband radio. It uses short-range, very-low-power signals transmitted across a vast expanse of the radio spectrum - from 3.1 to 10.6 GHz. Traditional radio, on the other hand, uses a much higher-power signal across a narrow band of spectrum.

In the United States, the authority to regulate use of the radio spectrum falls to the Federal Communications Commission (FCC). U.S. courts have consistently ruled that the federal government has the power to regulate the airwaves, because radio is interstate commence. But our one FCC realy claim jurisdiction over the minuscule power levels used by WiMedia radios?

The answer the quotion is important because the FCC restricts what radio brodcasters, whether licensed (as in the case of radio of TVO many or unlicensed (as in the case of the millions of people who own Wi-Fi base stations), can do. On many licensed radio survices, encryption is not allowed, as a condition of licensing. Amateur radio operators, for example, have never been allowed to send encrypted traffic; they would lose their licenses if they did.

In contrast, concerned that users be able to trust their own wireless systems, the coalition of electronics companies behind WiMedia - the WiMedia Alliance - demands that all ultrawideband radio systems sold under the WiMedia banner be capable of strong hardware encryption and that for some applications, using this encryptoin capability be mandatory.

So far, FCC regulations that deal with ultrawideband technologies have made no mention one way or the other of the use of encryption. But could the federal government use the authority of the FCC to enforce a law requiring that all ultrawideband transmissione be in the clear? It's not such a preposterous idea: the government's hostility to encryption was demonstrated in the 1990s, when it tried to restrict the use of Internet-based encryption technologies. In the end, the borderless nature of the Internet caused the government to admit defeat. There is no such obstacle to controlling low-power radio, however.

14_ What is meant by WiMedia?

- 1) WiMedia is the next generation of wireless connectivity based on the concept of ultrawideband radio.
- 2) WiMedia is the next generation of wireless connectivity that is banned by the FCC.
- 3) WiMedia is the next generation of wireless connectivity that uses high power signal across the radio spectrum.

THE CHARGE STATE OF

WiMedia is the next generation of wireless connectivity contradicted by the FCC.

15_ What is the constraining factor that FCC imposes upon radio broadcasters?

1) Encryptoin is mandatory

2) Encryption technologies to be licensed.

3) Encryption is not authorized.

1) Licenses to be obtained.

16_ In what category does the power of FCC lie?

- Power to regulate use of the radio spectrum.
- 2) Power to provide services for radio broadcasters.
- 3) Power to restrict broadcasters.
- Full jurisdiction over the airwaves to regulate use of the radio spectrum.

17. By reading the above passage, which of the following statements would best explain what the passage reveals?

- 1) FCC may not have full authority over the users but it is successful in restricting encryption.
- 2) FCC has full authority and is capable of banking encryption.
- 3) FCC's authority is undeniable and can be an obstacle in controlling low-power radio.
- 4) None of the above.

Passage 7:

A few months ago Timothy Broderick, a professor of surgery and biomedical engineering at the University of Cincinnati, chose an unusual place for an experiment in surgical robotics. As part of the NASA Exreme Environment Mission Operations, or NEEMO, project, he headed out to the Aquarius habitat, located 19 meters underwater off Key Largo, Florida, and in a cramped laboratory he set up an experimental two-armed surgical robot.

Broderick requested the help of another surgeon, Mehran Anvari of McMaster University, in Hamilton, Ont., Canada, who controlled the robot from his office 2000 kilometers to the north. Despite a delay of up to 2 seconds, Anvari was able to successfully simulate complex surgical tasks, such as suturing a vein on a latex anatomical model. The surgical robot used by Broderick and Anvari was a modified version of a system originally developed in the early 1990s by Phil Green, a researcher at SRI International, for the U.S. military. The highly influential SRI project encouraged the start-up of two companies to address the civilian robotic surgery market: Computer Motion, in Coleta, Calif., and Intuitive Surgical, in Simmyvale, California.

In 2001, Jacques Marcscaux, a surgeon at the University of Strasbourg, in France, worked with Computer Motion to modify its system and perform the first remote surgery on a human patient, a gallbladder removal procedure called laparoscopic cholecystectomy. Using a dedicated high-speed connection, Marcscaux controlled the robot from New York City while the patient lay in an operating room in Strasbourg.

In 2003, a lengthy patent litigation ended with the merger of Computer Motion and Intuitive Stargical. Juder the name of Intuitive Surgical, the merged company is now the only one to commercialize a robotic surgical system approved by the US Food and Drug Administration. The FDA-approved procedures include general laparoscopic surgery, cliest surgery, certain

Kidney.

cardiac procedures, and urological and gynecological procedures.

22. On which human organ was the first remote surgery performed?

Gallbladder.

_ Ur	ider whose control, w	ith w	that, and in which s	tate wa	s the experiment	al surgery	mentioned in the abo
pas	sage performed?						
1)	Jacques Marcescaux, s	urgick	l robot, France.	2)	Mchran Anvari, a	two armed	robot, Florida.
3)	Phil Green, surgical re	bot, f	`lorida.	4)	Timothy Broderic	ck, a two ar	med robot, Canada.
_ w	hich country was the	pion	cer in performing t	— — — he remc	ote surgery?		
1)	France.	2)	Canada.	3)	U.S.A.	4)	None of the above.
)_ W	ho originally develop	ed th	e remote surgery sy	ystem?			
1)	Jacques Marescaux.	2)	Mehran Anvari.	3)	Phil Green.	4)	Timothy Broderick.
l_ Ur	nder what circumstar	ices v	vas the experiments	al remot	te surgery perfor	——— med?	
1)	In an inconvenient, ur	comn	on condition.				
2)	In an operating room	in Str	asbourg.				
3)	In cooperation with C	ompu	ter Motion and Intuiti	ve Surgic	cal.		
4)	With a high speed cor	. manti					

Passage 8:

Chest.

1)

In today's mobile market, an operator usually charges customers with a simple billing and accounting scheme. A flat rate based on subscribed services, call durations, and transferred data volume is usually enough in many situations. However, with the increase of service varieties in 4G systems, more comprehensive billing and accounting systems are needed. Customers may no longer belong to only one operator, but instead subscribe to many services from a number of service providers at the same time. It may be very inconvenient for a customer to deal with multiple service providers. Instead, a brokering service can be provided. Customers do not have to waste time handling all he financial transactions involved. To achieve this, operators need to design new business architecture, accounting processes, and accounting data maintenance. Moreover, equalization on different charging schemes is also needed. This is because different billing schemes may be used for different types of services (e.g., charging can be based on data, time, or information). It is challenging to formulate one single billing method that covers all the billing schemes involved. Furthermore, 4G networks support multimedia communications, which consists of different media components with possibly different charging units. This adds difficulty to the task of designing a good charging scheme for all dustomers. Besides, the media components may have different QoS requirements. It is very complicated to decide a good tariff for all the possible components. In order to build a structural billing system for the possible components in these frame works include scalability.

flexibility, stability, accuracy, and usability.

In addition to terminal mobility, personal mobility is a concern in mobility management. Personal mobility concentrates on the movement of users instead of users' terminals, and involves the provision of personal communications and personalized operating environments. When there is a video message addressed to the mobile user, no matter where the user is located or what kind of terminal is being uesd, the message will be sent to the user correctly. A personalized operating environment, on the other hand, is a service that enables adaptable service presentations (in order to fit the capabilities of the terminals in use regardless of network types). Currently, there are several frameworks on personal mobility found in the literature. Mcbile-agent-based infrastructure is one widely studied solution. In this infrastructure, each user is usually assigned a unique identifier and served by some personal mobile agents (or specialized computer programs running on some servers). These agents act as intermediaries between the user and the Internet. A user also belongs to a home network that has servers with the updated user profile (including the current location of the user's agents, user's preferences, and currently used device descriptions). When the user moves from his/her home network to a visiting network, his/her agents will migrate to the new network. When somebody makes a call request to a user, say Mary, the caller's agent first locates Mary's agent by making a location request to her home network. By looking up Mary's profile, her home network sends back the location of Mary's agent to the caller's agent. Once the caller's agent identifies Mary's location, the caller's agent can directly communicate with her agent. Different agents my be used for different services. A mobile agent-based infrastructure uses four assistants (user assistant, HTTP assistant, mail assistant, and FTP assistant) to personalize user operating environments. However, there are other personal mobility frameworks that do not rely on mobile agents.

23_ Which choice is closer to the passage?

- Agents in a mobile agent-based infrastructure belong to one network.
- 2) In video message transmission, the person's location is an important issue.
- 3) In a mobile agent-based infrastructure, agents of users communicate with each other directly all the time.
- 4) In a mobile agent-based infrastructure, communication is done by agents.

34_ According to the passage, which statement is correct?

- 1) In 4G, all media have the same tariff.
- 2) Creating one billing system for all of communication systems is not easy because there are varying services.
- 3) A simple billing system suffices for 4G.
- 4) An exact billing system is required only for multimedia.

25_ What activity is most closely related to personal mobility?

1) Carrier of persons. 2) Location management. 3) Mobility management. 4) Terminal mobility

دفترچه شماره ۲

عصر جمعه ۸۵/۱۲/۱۱ اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود. امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری سازمان سنجش آموزش کشور

آزمـون ورودی دورههایکارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سـال ۱۳۸۶

> مجموعه مهندسی برق (کد ۱۲۵۱)

نام و نام خانوادگی داوطاب: شماره داوطلبی: تعداد سؤال: ۴۰ مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی برق، تعداد و شماره سؤالات

تا شماره	از شماره	تعداد سؤال	مـواد امتحـاني	رديف
FD	79	70	رياضيات	1
۶۵	49	Y0	مدارهای الکتریکی ۱ و ۲	٢

اسفند ماه سال ۱۲۸۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نمیباشد.

ر محری ورودی ور معنی کنو شناسی ار شد ناموسته دا هل سنا: ۲۸۳۶

12. 1071)

ALL DE LA SATI

۲۶ ـ مسیرهای قائم بر دسته منحنی $x^{\dagger} - y^{\dagger} - 7x + \xi - \lambda = 0$ کدام است؟

 $x + xy = C \quad ($

 $y - xy = C \quad (Y$

برابر است با: $x=rac{\pi}{4}$ با شرایط ۱y''+y''+y=x مفروض است. مقدار y در y''+y''+y=x برابر است با:

 $\frac{\pi}{\mathfrak{F}}$ (\mathfrak{F}

 $-\frac{1}{7}$ (7

۲۸ ـ جواب عمومی معادله x>0 (xy''+y'=x) برابر کدام است؟

 $y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{x^7}{7} \quad (7 \quad y = xLn + C_1 Lnx + C_7) \quad (7 \quad y = \frac{x^7}{7} + \frac{C_1}{x} + C_7) \quad (7 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (1 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (2 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (3 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_7 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx + C_1 Lnx + C_2 + \frac{1}{7}x^7) \quad (4 \quad y = C_1 Lnx +$

۲۹ _ پاسخهای سری معادلهٔ دیفرانسیل $x^{*}y'' + xy' + xy' + xy' + xy' + xy'$ وا در نظر می گیریم. به ازای کدام مقدار مثبت x شعاع همگرایی پاسخ

برابر ۲ R=7 خواهد بود؟ x=-1 معادله در اطراف نقطه x=-1

F (F

1 (1

بواب معادله انتگرالی $y(t) + \int_{-\tau}^{t} y(t-\tau) \tau \cos \tau d\tau = \sin t$ کدام است؟

 $\frac{r}{r\sqrt{r}}\sin(\sqrt{r}t) - \frac{t}{r} (r)$

 $t + t \sin t$ ()

 $\frac{t}{r} + \frac{r}{r\sqrt{r}}\sin(\sqrt{r}t)$ (*

 $\frac{r}{r}\sin(\sqrt{r}t) + \frac{t}{r}$ (r

۳۱ ـ در دستگاه معادلات ديفرانسيل دادهٔ شدهٔ زير، جواب و كدام است؟

 $1 + \frac{1}{r}x^{r}$ (*

 $1 - \frac{1}{r}x^{r}$ (r

 $-\frac{1}{K}x^{\gamma}$ ()

جرابر با $g(x)=f(x)\cos x$ تابع متناوب $g(x)=f(x)\cos x$ بناوب جرابر با $\{a_n,a_n,b_n\}$ ، $\{a_n,a_n,b_n\}$ ، $\{a_n,a_n,b_n\}$ ، $\{a_n,a_n,b_n\}$ برابر با

است؟ است؟ باشد، آنگاه کلام یک از گزینههای زیر درست است $\{a'_n, a'_n, b'_n\}$

 $a'_{\bullet} = \frac{a_1}{r}, a'_n = \frac{a_{n+1} + a_{n-1}}{r}, b'_n = \frac{b_{n+1} + b_{n-1}}{r}$ (Y

 $a'_{\circ} = \frac{a_{1}}{Y}, a'_{n} = \frac{a_{n+1} - a_{n-1}}{Y}, b'_{n} = \frac{b_{n+1} - b_{n-1}}{Y}$ (1)

 $a'_{\bullet} = \frac{a_{\bullet}}{r}, a'_{n} = \frac{a_{n+1} + b_{n+1}}{r}, b'_{n} = \frac{a_{n+1} + b_{n-1}}{r}$ (4

 $a'_{\bullet} = \frac{a_{\bullet}}{Y}, a'_{n} = \frac{a_{n+1} + a_{n-1}}{Y}, b'_{n} = \frac{b_{n+1} + b_{n-1}}{Y}$ (Y

به اگر $\hat{f}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-i\omega t}dt$ و داشته باشیم $f(x)=\frac{\sin x}{x}$ آنگاه ($\hat{f}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-i\omega t}dt$ و داشته باشیم

 $\hat{f}(\omega) = \begin{cases} \frac{\pi}{\Upsilon} & , |\omega| < 1 \\ \circ & , |\omega| > 1 \end{cases}$ $\hat{f}(\omega) = \begin{cases} 1 & , |\omega| < 1 \\ \circ & , |\omega| < 1 \end{cases}$ $(\Upsilon$

 $\hat{f}(\omega) = \begin{cases} \pi & , |\omega| < 1 \\ \circ & , |\omega| > 1 \end{cases}$ $\hat{f}(\omega) = \begin{cases} 7\pi & , |\omega| < 1 \\ \circ & , |\omega| > 1 \end{cases}$ (7π)

بتابع
$$f(\omega)$$
 کدام است؟ $\int_{\circ}^{\infty} f(\omega) \sin \omega x \ d\omega = \begin{cases} \cos x & \circ < x < \pi \\ \circ & x > \pi \end{cases}$ کدام است؟ ۳۴ در معادله انتگرالی

$$\frac{\tau_{\omega}}{\pi(\omega^{\frac{r}{r}}-1)}(1-\cos\omega\pi) \ (f \qquad \frac{\tau}{\pi(\omega^{\frac{r}{r}}-1)}(1-\cos\omega\pi) \ (f \qquad \frac{\tau_{\omega}}{\pi(\omega^{\frac{r}{r}}-1)}(1+\cos\omega\pi) \ (1-\cos\omega\pi) \$$

معادله غیر همگن حرارت در امتداد میلهای به طول l به شکل u=1 به شکل u=1 ، u=1 ، u=1 است شرایط مرزی و اولیه عبارتند از:

برابر است با: $u(x,\circ)=f(x)$ و $u(x,\circ)=u(t)$ در حالت پایدار $u(x,\circ)=f(x)$ برابر است با: $u(x,\circ)=u(t)$

 $-\frac{l^r}{r} (r) \qquad \qquad \frac{l^r}{q} (r) \qquad \qquad \frac{rl^r}{r} (r)$

٣٦ ـ معادله ديفرانسيل زير با شرايط داده شده مفروض است:

$$\begin{cases} \frac{\partial^{\mathsf{T}} u}{\partial x^{\mathsf{T}}} = \sin \frac{x}{\mathsf{T}} + \frac{\partial^{\mathsf{T}} u}{\partial t^{\mathsf{T}}} \; ; \; (\circ < x < \pi) \\ u(\circ, t) = \mathsf{T} \; ; \; u(\pi, t) = \mathsf{V} \\ u(x, \circ) = \mathsf{V} \; ; \; u_t(x, \circ) = x \end{cases}$$

با قرض w(x,t) = w(x,t) + v(x) از نوع همگن و با شرایط مرزی صفر باشد؟ با قرض w(x,t) = w(x,t) + v(x)

$$-F\sin\frac{x}{r} - \frac{r}{\pi}x + F \quad (F \quad -\sin\frac{x}{r} + \frac{1}{\pi}x + F \quad (F \quad -F\sin\frac{x}{r} + F \quad (F \quad$$

عادله لاپلاس با یک درجه تقارن در مختصات کروی $(\pi + 2 + 2 + 3)$ برای $u(r, \theta)$ ب

$$u(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n r^n + B_n r^{-(n+1)}) P_n(\cos \theta)$$

که در آن $P_n(x)$ چند جمله ای های لژاندر می باشند. اگر شرایط مرزی به صورت $u(r,\theta)=0$ باشد، $u(r,\theta)$ برای خارج کره $u(r,\theta)\simeq r\cos\theta$, $r\to\infty$

$$(r-a^{\mathsf{T}}r^{-\mathsf{T}})P_{\mathsf{T}}(\cos\theta) \quad (\mathsf{T} \qquad (r-a^{\mathsf{T}}r^{-\mathsf{T}})P_{\mathsf{T}}(\cos\theta) \quad (\mathsf{T} \qquad (\mathsf{T}-a^{\mathsf{T}}r^{-\mathsf{T}})P_{\mathsf{T}}(\cos\theta) \quad (\mathsf{T} \qquad (r^{-\mathsf{T}}-a^{\mathsf{T}}r^{\mathsf{T}})P_{\mathsf{T}}(\cos\theta) \quad (\mathsf{T} \sim (r^{\mathsf{T}}-a^{\mathsf{T}}r^{\mathsf{T}})P_{\mathsf{T}}(\cos\theta) \quad (\mathsf{T} \sim (r^{\mathsf{T}}-a^{\mathsf{T}}r^{\mathsf{T}})P_$$


(d>1) عدد طبیعی و |z|=d به چه شکلی تبدیل می شود؟ ($z=z^k+rac{1}{z^k}$ عدد طبیعی و $z=z^k+rac{1}{z^k}$

 $w=-\mathsf{T}^k$ و $w=\pm\mathsf{T}^k$ کانونهای با کانونهای $w=\pm\mathsf{T}$ و $w=\pm\mathsf{T}$ ایک هذلولی با کانونهای $w=\pm\mathsf{T}$ و

 $w=-\mathsf{T}^k$, $w=\mathsf{T}^k$ یک بیضی با کانونهای $w=\pm\mathsf{T}$ یک بیضی با کانونهای $w=\pm\mathsf{T}$ یک بیضی با کانونهای (۳

از: در سری عبارت است از:
$$a < 1$$
 ، $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^{nz}}{n+1}$ ی سری عبارت است از: $a < 1$ ، $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^{nz}}{n+1}$ ی جور سری عبارت است از: $a < 1$ ، $a < 1$ ، $a < 1$ ، $a < 1$ ، $a < 1$. $a < 1$ ، $a < 1$. $a < 1$


	. در مورد نقاط تکین (Singular) ۲) ببنهایت قطب مکرر دار	ز متغیر مختلط z را در نظر میگیریم متعانهٔ کرد او است دا د	۲+۱۰ ک ۱) بینهایت قطب ساده و یک
تابع است.	تنها نقطه تکین $z=1$ (۴	ی دارد و قطب ندارد.	 ٣) فقط يک نقط تكين اساس
			coth z
		$: \oint_{ z =1}$	$\frac{\coth z}{z-i}dz$ مطلوبست محاسبه محاسبه
$\forall \pi i (\coth i + i)$ (f	$7\pi i (\coth i - i)$ ($7\pi i (\cot i - i)$	$7\pi i(\cot i + 7i)$ (7	$\Upsilon \pi i (\cot i - \Upsilon i)$ (1
100 March 100 Ma			
ن B ، A و C شاهد آنها هستند. اگر اح			
 باشد، آنگاه احتمال اینکه لااقل دو ا 	د به ترتیب برابر ۹/۰، ۸/۰ و ۷/	یداد را ملاحظه و گواهی کرده باشند	اینکه این ناظران به درستی رو
			رویداد را صحیح گواهی نمایند
·/99f (f	0/90A (T	0/907 (7	1) 181.0
(*)	أحظيها لعربات		
	ر است:	ن $rac{\alpha}{7}$ و دارای تابع چگالی احتمال زی	. X یک متغیر تصادفی با میانگیہ x ^۲
		ه و b به ترتیب برابر اسه و c ، مقادیر $_{x}$	
	·		سابر حاها
$b = \frac{7}{7}, a = 7$ (4	$b = \frac{1}{r}, a = r$ (r	$b = \frac{1}{r}, a = r (r$	$b = \frac{1}{F}, a = T $ (1)
nu			
$Z=\min(X,Y)$ يىر تصادفى	$\frac{1}{\mu_1}$ و $\frac{1}{\mu_2}$ باشند، آنگاه توزیع متغ	مایی مستقل با میانگینهای به ترتیب	ـ اگر X و Y دو متغیر تصادفی ن
			به ترتیب عبارت خواهد بود از:
ارلانگ مرتبه ۲ و $\frac{1}{\mu_1}$	$+\frac{1}{\mu_{1}}$ ارلانگ مرتبه ۲ و (۳	$\frac{1}{\mu_1 + \mu_7}$ نمایی و (۲	$\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2}$ نمایی و (۱
		 ر متغیر تصادفی (Y X) به صورت ز	_تابع احتمال متغير تصادفي X و
		. •	
	$f_{Y X}(y x)$	$= \begin{cases} \frac{ry^{1}}{x^{r}} & \circ < y < x \\ \circ & \text{where } f_{X}(x) \end{cases}$	د) = { ساير جاها ه
		است؟	در این صورت $E(X Y)$ کدام
		그렇다는 아이 사람이 얼마나요?	- all The
E(X Y) (۴ وجود ندارد.	$rac{y-1}{Ln(y)}$ (٣	$\frac{Ln(y)}{(1-x)^2}$	$\frac{1-y}{Ln(y)}$ (1

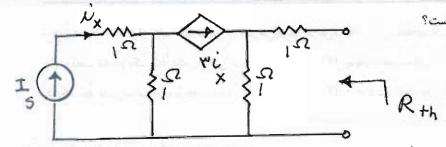


۴٦ _ مقاومت معادل تونن مدار شكل مقابل كدام است؟

- ۱Ω (۱
- $1\frac{1}{F}\Omega$ (T
- 1/00 (7
 - TΩ (F

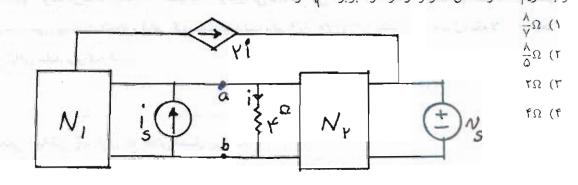
۴۷ ـ در مدار زیر (با فرض جواب یکتا)، N_1 و N_1 از مقاومتهای خطی تشکیل شدهاند و $i=rac{7}{V}(v_s+i_s)$ میباشد، به جای مقاومت N_1 چه مقاومتی و N_1 بگذاریم تا مقاومت کل مدار از دو سر n_1 و n_2 برابر n_3 شود؟



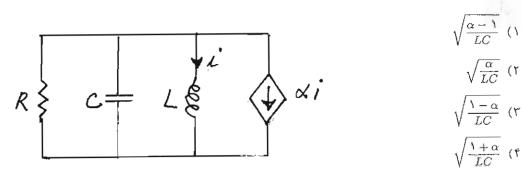۴۸ ـ در مدار شکل زیر فرکانس تشدید کدام است؟




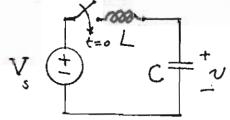۴۹ ـ در مدار شکل مقابل ۷۰ یک منبع ولتاژ dc است. در چه زمانی ولتاژ دو سر خازن دو برابر ۷۰ می شود؟ (مان کر ادار عادن مسر ۲۰



- $t = \pi \sqrt{LC} \quad (\ \)$
- $t = \Upsilon \pi \sqrt{LC}$ (Υ
- $t = \frac{\sqrt{LC}}{\pi} \qquad (7)$
- ۴) امکان ندارد ولتاژ دو سر خازن دو برابر ولتاژ ورودی باشد.

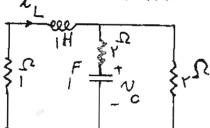 $^\circ$ اگر در مدار زیر $^\circ$ برابر چند ولت است $^\circ$ باشد $^\circ$ برابر چند ولت است $^\circ$




- -4 (1

- 1 (4

۵۱ در مدار شکل مقابل $V_{in}(t) = V_{m} \cos \omega t$ و مدار در حالت دائمی سینوسی است. در چه فرکانسی رابطه ورودی و خروجی

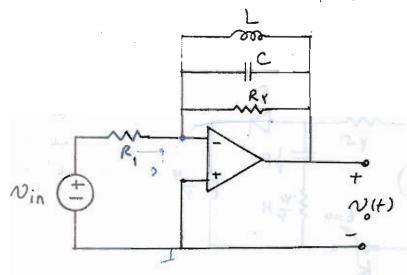است و مقدار k در می آید که k یک مقدار ثابت است و مقدار $v_{\circ}(t)=kv_{in}(t)$



$$k = -\frac{R_{Y}}{R}, \omega = \frac{1}{\sqrt{R_{X}}}$$
 (1)

$$k = -\frac{R_{\Upsilon}}{R_{\Upsilon}}, \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (\Upsilon)$$

$$k = -\frac{R_{\Upsilon}}{R_{\Upsilon}}, \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (\Upsilon)$$

$$k = -\frac{R_{\Upsilon}}{R_{\Lambda}}, \omega = \sqrt{\frac{L}{C}}$$
 (Υ

$$k = -\frac{R_{\gamma}}{R_{\gamma}}, \omega = \sqrt{\frac{L}{C}}$$
 (4

۵۲ میادلات حالت یک مدار محطی تغییرناپذیر با زمان به صورت زیر داده شده است؛ پاسخ ضربه واحد $v_{o}\left(t
ight)$ چگونه است؟

$$\frac{d}{dt} \left(\begin{array}{c} v_C \\ i_L \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \circ & \land \\ - \land & - \land \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} v_C \\ i_L \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \land \\ - \backprime \end{array} \right) e(t)$$

که e(t) ورودی مدار و v_C و نمتغیرهای حالت مدار هستند.


$$v_{c}(t) = ke^{-\frac{t}{\Upsilon}}\sin(\frac{\sqrt{\Upsilon}}{\Upsilon}t + \theta)u(t) \ (\Upsilon$$

$$v_{c}(t) = (k_{1} + k_{Y}t)e^{-\frac{t}{Y}}u(t) \quad (1)$$

$$v_C(t) = kt \sin(\frac{\sqrt{r}}{r} + \theta)u(t)$$
 (*


$$v_{c}(t) = (k_{1}e^{-\frac{t}{T}} + k_{1}e^{-\frac{\sqrt{T}}{T}}t)u(t) \quad (\Upsilon$$

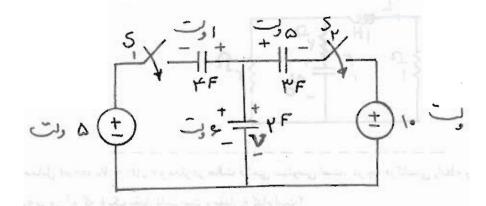 S_{V} کلیدهای S_{V} و S_{V} در مدار شکل مقابل به طور همزمان بسته می شوند ولتاژ V دو سر خازن S_{V} فارادی بعد از بسته شدن کلیدها کدام است S_{V}




- , (
- F (T
- 7 (٣
- 9 (4

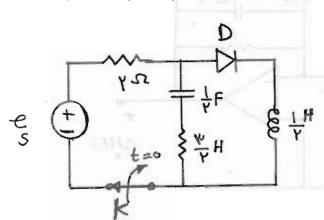در مدار شکل مقابل ($e_s=u(-t)$ برای زمان های $t\geq 0$ دیود $t\geq 0$ چه مدت زمان هادی خواهد ماند؟ (کلید t=0 برای زمان های $t\geq 0$ دیود $t\geq 0$




- ئانيە π (۱
- نانیه $\frac{\pi}{7}$ ثانیه
- γ ثانیه <u>π</u> ثانیه
- انیه $\frac{7\pi}{r}$ ثانیه (۴

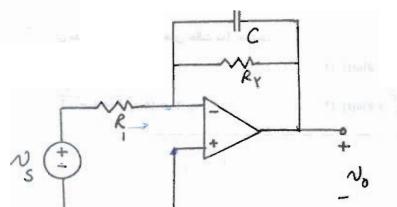در مدار شکل مقابل مقادیر R_1 و R_2 را چنان انتخاب کنید که رفتار مدار فیلتر پایین گذری باشد که در باند گذر دارای بهره ۵ بوده و فرکانس قطع C باشد. مقدار C را برابر $\frac{1}{\pi}$ میکروفاراد بگیرید.



- $R_{\Upsilon} = 0 \circ \circ, R_{\Upsilon} = 1 \circ \circ (\Upsilon)$
- $R_{\Upsilon} = 1 \circ \circ, R_{\Lambda} = 1 \circ \circ (\Upsilon$
- $R_{\Upsilon} = 1 \circ \circ \circ \pi, R_{1} = \Upsilon \circ \circ \pi \ (\Upsilon$
- $R_{\Upsilon} = \Upsilon \circ \circ \pi, R_{\Upsilon} = \Upsilon \circ \circ \pi \ (\Upsilon$

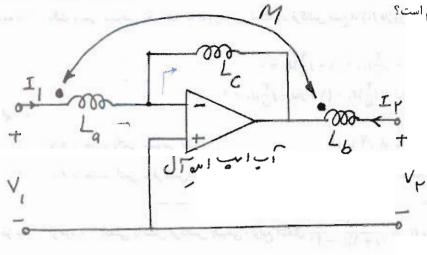
٥٦ ـ ماتريس اندوكتانس دو قطبي شكل مقابل كدام است؟



- $\begin{bmatrix} L_a & -M \\ -L_c M & L_b \end{bmatrix}$ ()
- $\begin{bmatrix} L_a & -M \\ L_c M & L_b \end{bmatrix}$ (7
- $\begin{bmatrix} L_a & M \\ -L_c M & L_b \end{bmatrix}$ (*
- $\begin{bmatrix} L_b & -M \\ -L_c M & L_a \end{bmatrix}$ (*


ΔΥ ـ مدار شکل مقابل در حالت دائمی سینوسی است. کدام گزینه به عنوان کرور (از حیث دریافت توان ماکزیمم) می تواند قابل قبول باشد؟

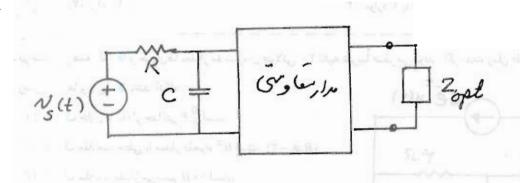- $j\sqrt{7}$ (1
- √T (T
- 1-j (r
- 1+1 (4



۵۸ ـ در مدار شکل مقابل سه سلف هر کدام به مقدار یک هانری، سه خازن هر کدام به مقدار دو فاراد و شش مقاومت هر کدام به مقدار سه اهم روی $C = \Upsilon^F, L = \Upsilon^R, R = \Upsilon^R$ کدام است $e_s = u(t)$ یال های یک مکعب قرار دارند. پاسخ حالت صفر جریان i گذرنده از منبع برای ورودی $e_s = u(t)$ کدام است i کدام

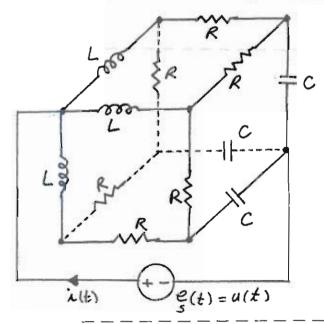- $i = (\mathrm{T} e^{-t} \mathrm{T} e^{-\frac{t}{\mathrm{T}}}) u(t) \ (\,\mathrm{I}$
- $i = (-\Upsilon e^{-t} + \Upsilon e^{-\frac{t}{7}})u(t)$ (Υ
- $i = (-7e^{-t} + 7e^{-\frac{t}{7}})u(t)$ (T
- $i = (7e^{-t} 7e^{-\frac{t}{7}})u(t)$ (f



 $(i_1)^{i_1}$ عادلات حالت دائمی سینوسی یک مدار به صورت زیر است (u) فرکانس منبع)، (I_1) فازور (i_1) فازور (i_1)

$$\begin{cases} (j\omega - j\frac{\mathsf{r}}{\omega})I_{\mathsf{l}} + (\mathsf{l} - j\frac{\mathsf{l}}{\omega})I_{\mathsf{r}} = \circ \\ (-j\omega + j\frac{\mathsf{r}}{\omega})I_{\mathsf{l}} + (\mathsf{l} + j\omega - j\frac{\mathsf{r}}{\omega})I_{\mathsf{r}} = \mathsf{l} \end{cases}$$

این مدار:

۲) با $\sqrt{7} \neq \omega$ حالت دائمی سینوسی با فرکانس ω دارد.

۱) با $\nabla = \omega = 0$ حالت دائمی سینوسی دارد.

۴) به ازای هر ω حالت دائمی سینوسی دارد.

۳) با $\sqrt{r} \neq \omega$ حالت دائمی با فرکانسهای \sqrt{r} و ω دارد.

۱۰ ـ در مداری از مرتبه T (یعنی با شش فرکانس طبیعی) توابع انتقال $H_1 = \frac{s^{\Upsilon}}{(s+1)^{\Upsilon}(s+\Upsilon)}$ و $H_2 = \frac{s^{\Upsilon}}{(s+1)^{\Upsilon}(s+\Upsilon)}$ و پاسخ ورودی صفر $H_3 = \frac{s^{\Upsilon}}{(s+1)^{\Upsilon}(s+\Upsilon)}$

معلوم است. کدام دسته از اعداد زیر فرکانسهای طبیعی معلوم مدار را نشان می دهند؟ $v=Ae^{-rac{1}{7}t}$

 $-1, -1, -r, -r, -\frac{1}{r}$ (7

 $-1,-1,-1,-r,-r,-\frac{1}{r}$ (1

۴) موارد ۱ یا ۲

 $-1, -r, -r, -\frac{1}{r}$ (r


٦١ = در مدار زير همه ولتاژها و جريانها بعد از مدت زمان طولاني ٢٠ ثانيه تقريباً صفر ميشوند. اگر مدت زمان طولاني چهار برابر بيشترين ثابت

یک خازن با مقدار حداکثر $rac{\Delta}{7}F$ است.


 $(R \neq -1)$ سیک مقاومت خطی با مقدار دلخواه R^{Ω} است. N


N بک سلف با مقدار می نیمم N است.

۴) موارد ۱ و ۲

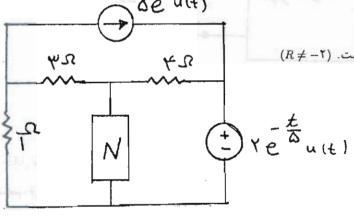

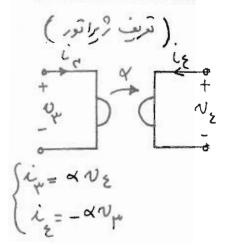T در دو قطبی شکل مقابل ماتریس انتقال T کدام است؟ (تعریف ژیراتور در شکل زیر داده شده است.)



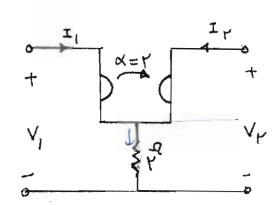


$$\begin{pmatrix} \circ/\Lambda & \circ/1 \\ \circ/F & \circ/\Lambda \end{pmatrix} (1)$$
$$\begin{pmatrix} \circ & T \\ T & F \end{pmatrix} (T)$$

بات (۲/۵) است.
$$f(t)$$
 است $f(t)$ کدام است $F(s)=rac{\mathsf{r} e^{-s}}{\mathsf{l}+e^{-\mathsf{r}_s}}$ کدام است $-$ ٦٣ عکس تبديل لاپلاس

r (r

-7 (1

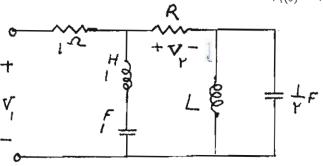۹: است (میر داده شده است $H(s) = \frac{V_{Y}(s)}{V_{1}(s)} = \frac{s^{f} + as^{Y} + 0s^{Y} + bs + c}{T^{s}^{f} + 0s^{Y} + 19s^{Y} + \lambda s + 17}$ در مدار شکل زیر داده شده است T



مقادير مجهول b ، a و كدامند؟

$$(a, b, c) = (\circ, \circ, f)$$
 (f


$$(a,b,c)=(\circ,1,7)$$
 ($^{\circ}$

$$(a,b,c) = (1, \circ, f)$$
 (f

$$(a,b,c) = (1,1,T) (1$$

این مدار کدام است؟ مدار شکل مقابل مقاومت غیر خطی با معادله $v_R = v_R^{\gamma} + r_R = v_R^{\gamma}$ توصیف می شود. پاسخ ضربه v_R این مدار کدام است؟

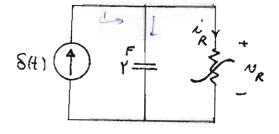- $e^{\frac{r}{1+i\pi\delta}} + 1$ (1
- e + + 1 no 1 (Y
- $e^{\frac{\tau}{1-i\pi\delta}}-1$ (T
- e 1-1n0 + 1 (+











.

دفترچه شماره ا

صبح شنبه ۸۵/۱۲/۱۲ اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود. امام خمینی(ره)

جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری سازمان سنجش آموزش کشور

آزمـون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سـال ۱۳۸۶

> مجموعه مهندسی برق (کد ۱۲۵۱)

نام و نام خانوادگی داوطلب: شماره داوطلبی: تعداد سؤال: ۴۵ مدت پاسخگویی: ۹۰ دقیقه

مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی برق، تعداد و شماره سؤالات

تا شماره	از شماره	تعداد سؤال	مبواد امتحاني	رديف
۱۵	1	10	سيستمهاي كنترل خطي	1
40	18	10	تجزیه و تحلیل سیستهها	4
FA	۳۱	10	بررسی سیستجهای قدرت ۱	٣

اسفند ماه سال ۱۳۸۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.





.....است. دارای تابع تبدیل تابع تبدیل $\frac{7f(s-7)}{s^{7}+fs^{0}+11s^{f}+frs^{r}+f \circ s^{r}+1fs+fr}$ باشد، آنگاه این سیستم هموارهاست.

۴) ناپایدار


۳) پایدار مرزی

۲) پایدار مجانبی


۱) پایدار

۲ ـ سیگنال فلوگراف یک سیستم در شکل زیر نشان داده شده است. تابع انتقال $\frac{C}{R}$ عبارتست از:

- A41 (1
- 1085 (8
- 101 (P

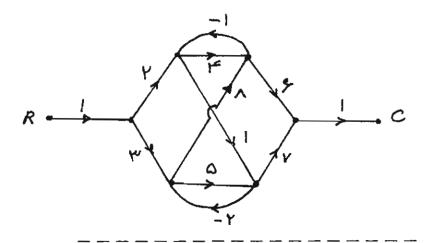

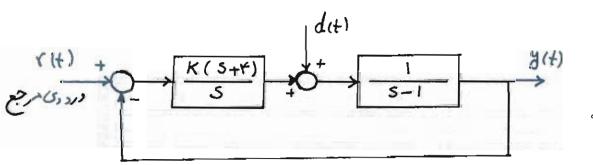T – به ازای چه مقادیری از K مقدار نهایی پاسخ سیستم به ازای اغتشاش پله واحد d(t) و ورودی مرجع پله واحد برابر یک است?




K > 0 (1

 $K \neq \circ$ (7


K > 1 (Υ

 $\circ < K < 1 \ ($

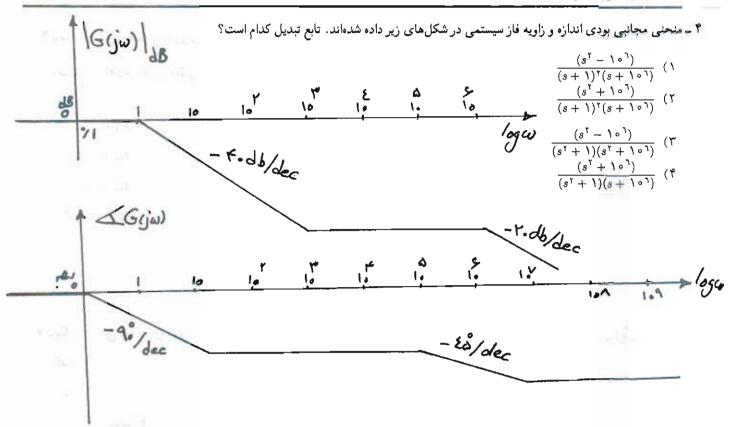

۵ ـ در سیستم حلقه بسته شکل «الف » میخواهیم حدود a را به گونهای تعیین کنیم که سیستم حلقه بسته پایدار باشد. بدین منظور از روش نایکوئیست استفاده نمودهایم و دیاگرام « ب » را بدست آوردهایم. کدام گزینه در مورد پایداری سیستم صحیح است؟

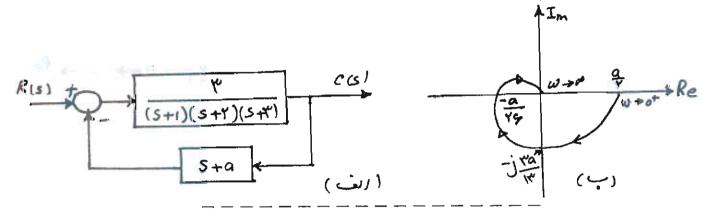- رای a > 7 و a < -7 سیستم پایدار است.
 - . برای a < T سیستم پایدار است.
 - ۳) برای a < 77 سیستم پایدار است.
 - برای T < a < T سیستم پایدار است.




 $K_v = \frac{r}{\Delta}$ (1


 $K_v = rac{\ddot{\Delta}}{\dot{\gamma}}$ (7

 $K_v = \frac{\Delta}{r}$ (r

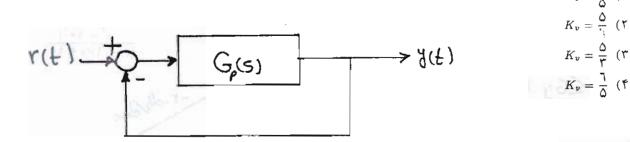 $G(s) = \frac{s+1}{(s+1)(s+7)(s+7)}$ این جنت کنترل حلقه بسته زیر را در نظر بگیرید که در آن تابع تبدیل سیستم حلقه بسته عبارتست از $r(t) = \begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$ برای این جنقه بسته ثابت خطای استاتیکی به ورودی شیب واحد t < 0




كدام است؟

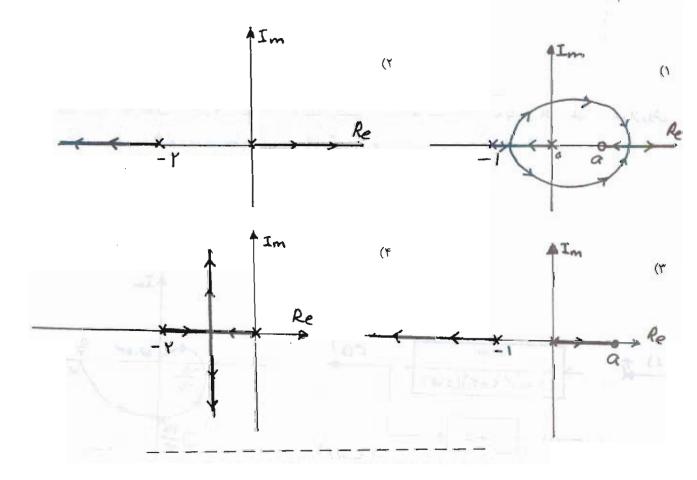

ات جقدر است هکل زیر به از k_1 مقادیری از k_1 و k_2 نوسانی می گردد و در این حالت فرکانس نوسانات چقدر است k_1

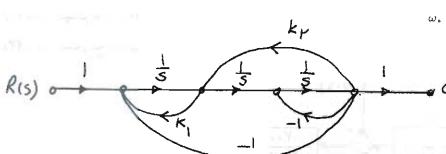- $\omega_{\circ} = \sqrt{k_{\Upsilon}} \, \mathcal{L}_{\Upsilon} = \frac{1 + k_{\Upsilon}}{k_{\Upsilon}} \, (1)$
- $\omega_{\bullet} = 1$ $k_{1} = -k_{1} = -1$ (7



۹ ـ تابع تبدیل حلقه سیستمی به صورت $\frac{(s+r)e^{-Ts}}{s(s+1)}$ است. برای آنکه سیستم پایدار باشد حداکثر مقدار T چقدر است $\frac{\pi}{r\sqrt{r}}$ (۲ $\frac{\pi}{r}$ (۱ هیچ کدام

۱۰ ـ در یک سیستم با فیدبک واحد منفی $\frac{k}{s(s+1)(s+r)}$ است. k را طوری انتخاب میکنیم که در معرفی فضای حالت سیستم مقدار ویژهای در -7/2 داشته باشیم. در این صورت خطای ماندگار سیستم به ورودی $(t+\circ/2)u(t)$ چقدر است؟

∞ (4

۲) صفر

<u>₹∧</u> (٢

TO (1

۱۱ _ تابع تبدیل حلقه سیستمی به صورت $\frac{1}{(s+1)^n} = GH(s) = \frac{1}{(s+1)^n}$ است. حد بهره و حد فاز سیستم کدام است؟

۲) $\sqrt{\lambda} = -\infty$ جد بهره، ۱۳۵ $= -\infty$ فاز

ا) $\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -\infty$ بهره، °۱۳۵ = حد فاز


۴) $\frac{1}{\lambda} = -$ حد بهره، ه ۱۸ = حد فاز

٣) ٨= حد بهره، ١٨٥= حد فاز

سیستمهای کنترل خطی


۱۲ ـ در سیستم شکل زیر اگر بخواهیم سیستم حلقه بسته نظیر یک سیستم درجهٔ ۲ رفتار نموده و بطور هم زمان سه شرط زیر برآورده گردند نوع کنترل کنندهٔ (K(s) را تعیین کنید:

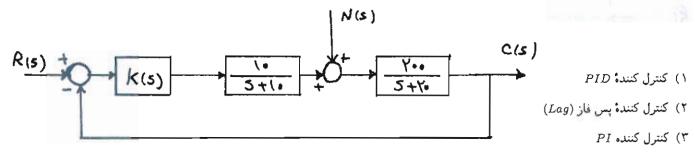- (۱) تأثیر نوبز میان حلقه، برای $\frac{1}{s}=N(s)=N(s)$ در پاسخ حالت دائمی خروجی از میان برود،
 - (۲) حد فاز سیستم حدود °۵۰ گردد،
 - (۳) زمان نشست پاسخ پله سیستم حلقه بسته (برای n(t) = 0) برابر گردد.



(پس فاز- پیش فاز) Lag-Lead کنترل کننده (۴

۱۳ میکند، معرفی میکند؟ هندسی تقریبی ریشههای معادله مشخصه سیستمی با تابع تبدیل حلقه باز $GH = \frac{k(s+1)^{\frac{1}{5}}}{s^{\frac{1}{5}}(s+1)^{\frac{1}{5}}}$ را وقتی k از k تغییر میکند؛ معرفی میکند؟

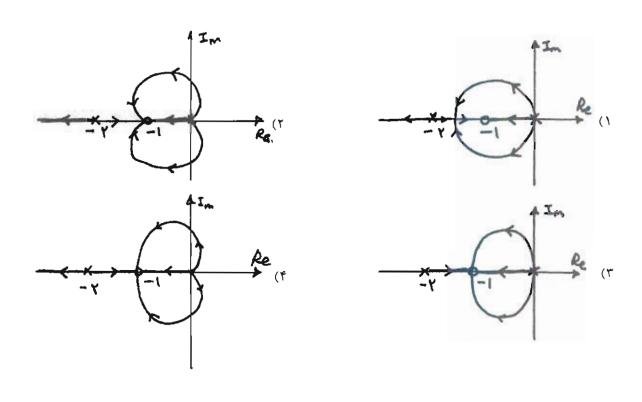


صفحه ٦


۱۴ ـ در یک سیستم کنترل با فیدبک واحد منفی، $\frac{\mathsf{r}/\mathsf{r} \, \Delta(s+1)}{s(s+o/\mathsf{v} \, \Delta)}$ است. کدام گزینه در مورد این سیستم درست است؟


- .) بعلت صفر s = -1 در G(s) درصد فروجهش آن کم ولی غیر صفر است.
 - . بعلت صفر s=-۱ در G(s) فراجهش درصد قابل توجهی دارد.
 - ۳) درصد فراجهش صفر است
 - ۴) درصد فراجهش ناچیز ولی غیر صفر است

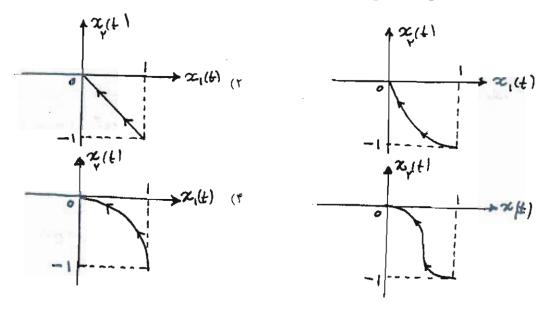
در معادلهٔ حالت $u = (x_1(t), x_7(t))$ را معرفی می کند. $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ و $u = \mathbf{x}$ چنانچه $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ باشد کدام شکل، نمودار $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ را معرفی می کند.




 $\int_{\infty}^{\infty} X(\omega)d\omega = \tau \pi$ و $X(\omega)|_{\omega=0} = \theta$ و $X(\omega)=0$ دارای مشخصات $X(\omega)=0$ دارای دارای در صورتی که تبدیل فوریه سیگنال $X(\omega)$ یعنی $X(\omega)$ دارای مشخصات $X(\omega)=0$ دارای در صورتی که تبدیل فوریه سیگنال $X(\omega)$ یعنی $X(\omega)$ دارای مشخصات $X(\omega)$ دارای در صورتی که تبدیل فوریه سیگنال $X(\omega)$ یعنی $X(\omega)$ دارای در صورتی که تبدیل فوریه سیگنال $X(\omega)$ یعنی $X(\omega)$ دارای در صورتی که تبدیل فوریه سیگنال $X(\omega)$ دارای در صورتی در صورتی که تبدیل فوریه سیگنال $X(\omega)$ دارای در صورتی در صور

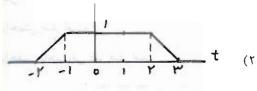

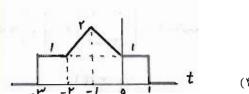

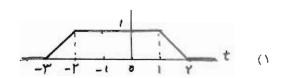

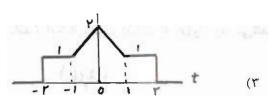

سیگنال متناوب با پریود \mathbf{T} و ضرائب سری فوریه a_k است. اگر y[n] دنباله زمان گسسته با تبدیل فوریه $Y(\omega)$ باشد و داشته باشیم x(t) = 1 میرت کنام گزینه کاملتر است؟

و
$$\alpha$$
 عدد حقیقی دلخواه $x(\omega)=Y(\alpha\omega)$ (۲

$$x(\omega) = Y(\frac{\Upsilon\pi}{T}\omega)$$
 (\$\Psi\$

و اعدد صحیح حقیقی
$$x(\omega) = Y(l\omega)$$
 (۱

$$x(\omega) = Y(\omega)$$
 (T

۱۸ ـ اگرH(f) تبدیل فوریهٔ پاسخ ضربهٔ یک سیستم LTI باشد، کدام یک از خواص H(f) علیت آن را ایجاب می کند؟ بنا به تعریف $\hat{H}(f) \triangleq \frac{1}{\pi f} * H(f)$

$$\frac{1}{r}(H(f) - j\hat{H}(f)) = H(f) \quad (\Upsilon$$

$$Y(H(f) - j\hat{H}(f)) = H(f)$$
 (

$$\Upsilon(H(f) - j\hat{H}(f)) = \hat{H}(f)$$
 (§

$$\frac{1}{r}(H(f) - j\hat{H}(f)) = \hat{H}(f) \quad (r$$

 $h_{\tau}(t) = \frac{\sin Wt}{\pi t}$ و S_{τ} دو سیستم با پاسخ ضربه های، به ترتیب، $h_{\tau}(t) = e^{-t}u(t)$ و $S_{\tau} = S_{\tau}$ میباشند. در این صورت:

و
$$S_{
m Y}$$
 هر دو معکوسپذیرند.

ا که معکوس
$$\mathfrak{S}_{1}$$
 است. \mathfrak{S}_{1} معکوس \mathfrak{S}_{2} است.

ې د اگر X(w) تبديل فوريه سيگنال زمان گسسته x[n] باشد در آن صورت ضرايب بسط سرى فوريه X(t) عبارتند از:

$$\frac{1}{7\pi}x[-k]$$
 (?

$$\frac{1}{7\pi}x[k]$$
 (7

$$x[-k]$$
 (

$$x[k]$$
 ()

یک سیخنال گسته زمان با دوره تناوب اساسی N=N و ضرائب سری فوریه a_k است. اگر یک دوره تناوب x[n] به صورت زیر باشد کدام x[n] یک از گزینه ها صحیح خواهد بود؟

$$x[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ -1 & n = 1 \end{cases}$$

$$n = 0 \quad n = 1, \forall n$$

$$a_{-1 \circ 1} = \circ, a_{1 \circ \circ} = \frac{1}{T}, a_{1\lambda} = \circ (T)$$

$$a_{-1 \circ 1} = \circ, a_{1 \circ \circ} = \circ, a_{1 \wedge} = \frac{1}{r}$$
 (4

$$a_{-1\circ 1} = \frac{1}{7}, a_{1\circ \circ} = \circ, a_{1A} = \circ$$
 (1

$$a_{-1 \circ 1} = \circ, a_{1 \circ \circ} = \frac{1}{7}, a_{1 \circ} = \frac{1}{7}$$
 (7

در یک سیستم x(t) و خروجی y(t) به صورت زیر می باشد: x(t) به صورت زیر می باشد:

$$x(t) = \begin{cases} \circ & -\infty < t \leq \circ \\ 1 & \circ < t \leq 1 \\ \circ & 1 < t < \infty \end{cases} \qquad y(t) = \begin{cases} \circ & -\infty < t \leq \circ / \Delta \\ 7 (t - \circ / \Delta) & \circ / \Delta < t \leq 1 / \Delta \\ 7 & 1 / \Delta < t < \infty \end{cases}$$

پاسخ ضربهٔ این سیستم عبارتست از:

$$h(t) = \operatorname{T} u(t - \circ / \triangle) \quad (\operatorname{T} \quad h(t) = u(t) - u(t - \circ / \triangle) \quad (\operatorname{T} \quad h(t) = \operatorname{T} u(t - 1 / \triangle) \quad (\operatorname{T} \quad h(t) = u(t - 1 /$$

تا ـ ضابطه بین برودی x[n] و خروجی y[n] در دو سیستم زمان گسسته به صورت زیر است:

سیستم ۱:
$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$$
 و سیستم ۲: $y[n] = \cos(\frac{\pi}{r}n)x[n] = \cos(\frac{\pi}{r}n)x[n]$ کدام یک از این دو سیستم وارون پذیر هستند؟
(۱) فقط سیستم ۱ (۲) فقط سیستم ۲ (۲) هیچیک از در سیستم

یاسخ یک سیستم زمان گسسته خطی بدون حافظه به ورودی $x \cdot [n] = \delta[n] - \mathsf{T} \delta[n-1] - \mathsf{T} \delta[n-1]$ برابر است با $x \cdot [n] = \delta[n-1] - \mathsf{T} \delta[n-1] - \mathsf{T} \delta[n-1]$ باسخ این سیستم به ورودی $x \cdot [n] = \delta[n-1] - \mathsf{T} \delta[n-1] - \mathsf{T} \delta[n-1]$

$$y_{\mathsf{T}}[n] = -\mathsf{T}\delta[n-\mathsf{T}]$$
 (f $y_{\mathsf{T}}[n] = \mathsf{T}\delta[n-\mathsf{T}]$ (f $y_{\mathsf{T}}[n] = \delta[n-\mathsf{T}]$ (f $y_{\mathsf{T}}[n] = -\delta[n-\mathsf{T}]$ (f $y_{\mathsf{T}}[n] = -\delta[n-\mathsf{T}]$

۲۵ ــ اگر x(t) و x(t) هر در توابعی حقیقی و غیر منفی (یعنی $x(t) \geq 0$ و $x(t) \geq 0$ و از نوع انرژی باشند در این صورت کدام بک از دو نامساوی زیر لزوماً صحیح خواهد بود؟ در این نامساوی ها x(t) و x(t) تبدیل فوریدهای x(t) هستند:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |X(f) + Y(f)|^{\mathsf{T}} df \ge \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^{\mathsf{T}} df$$


$$\int_{-\infty}^{\infty} |X(f) + Y(f)|^{\gamma} df \ge \frac{1}{\gamma} \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^{\gamma} df + \frac{1}{\gamma} \int_{-\infty}^{\infty} |Y(f)|^{\gamma} df$$

یک سیستم به صورت زیر است x(t) و خروجی y(t) یک سیستم به صورت زیر است x(t)

$$y(t) = \begin{cases} x(t-1) &, & t \ge 1 \\ x(-t+1) &, & t \le 1 \end{cases}$$

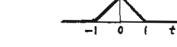y(t)باشد ورودی سیستم به کدام یک از دو شکل زیر می تواند باشد؟





 $x_{\mathsf{T}}(t)$ فقط (۲

 $x_1(t)$ فقط (۱

سیستم شماره دو
$$y[n] = \sum_{k=n}^{n+1} x[k]$$


نظر بخیرید: $y[n] = \sum_{k=n}^{n+1} x[k]$ نسیستم شماره یک $y[n] = \begin{cases} x[\frac{n}{Y}] & \text{: سیستم شماره دو} \\ 0 & \text{: } \end{cases}$

- ۲) سیستم یک عکس ناپذیر و سیستم دو تغییرناپذیر با زمان است.
- ١) سيستم يک عکس نايذير و سيستم دو تغييريدير با زمان است.
- ۴) سیستم یک عکس پذیر و سیستم دو تغییرناپذیر با زمان است.
- ۳) سیستم یک عکس پذیر و سیستم دو تغییرپذیر با زمان است.

میباشد. اگر سری فوریه نمایی خروجی سیستم را به صورت $h(t) = e^{-tt}u(t)$ میباشد. اگر سری فوریه نمایی خروجی سیستم را به صورت ۲۸ میباشد. $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-n)$ برابر کدام است $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-n)$ برابر کدام است $y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n e^{jn\omega_n t}$ برابر کدام است $y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n e^{jn\omega_n t}$ برابر کدام است $y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n e^{jn\omega_n t}$ برابر کدام است $y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n e^{jn\omega_n t}$ برابر کدام است $y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n e^{jn\omega_n t}$ برابر کدام است $y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n e^{jn\omega_n t}$ برابر کدام است $y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n e^{jn\omega_n t}$

ا باشد u[n] باشد ونبائه بله بله بله بله بله المرات با زمان را در نظر بگیرید که دارای پاسخ ضربه u[n]واحد میباشد). خروجی این سیستم y[n] را وقتی تبدیل فوریه ورودی $X(\Omega) = \frac{1}{1 - \frac{p}{\pi}e^{-j\Omega}}$ باشد برابر کدام است؟ $[-\Upsilon(\frac{1}{\tau})^{n} + \Upsilon(\frac{\tau}{\tau})^{n}]u[n] \ (\Upsilon \qquad [\Upsilon(\frac{1}{\tau})^{n} + \Upsilon(\frac{\tau}{\tau})^{n}]u[n] \ (\Upsilon \qquad [\Upsilon(\frac{1}{\tau})^{n} - \Upsilon(\frac{\tau}{\tau})^{n}]u[n] \ (\Upsilon \qquad [-\Upsilon(\frac{1}{\tau})^{n} - \Upsilon(\frac{\tau}{\tau})^{n}]u[n] \ (\Upsilon \sim [-\Upsilon(\frac{1}{\tau})^{n}]u[n] \ (\Upsilon \sim [-\Upsilon($

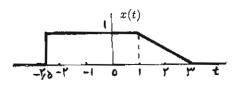 $X(\omega)$ بسکنال x(t) زیر را در نظر بگیرید. اگر $X(\omega)$ تبدیل فوریه این سیگنال باشد، مقادیر x و x چقدر است x




 $A = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j \cdot \omega} X(\omega) d\omega$ $B = \int_{-\infty}^{\infty} \omega e^{j \cdot \omega} X(\omega) d\omega$

$$A = \Upsilon \tau, B = \circ$$
 (Υ $A = \pi, B = \Upsilon \pi j$ (Υ $A = \frac{1}{\Upsilon}, B = \frac{j}{\Upsilon}$ (Υ


 $A=\pi, B=\pi j$ (\

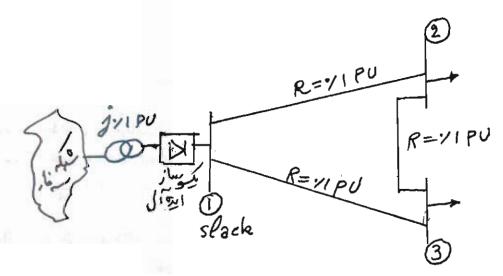۳۱ ـ یک کارخانه تغلیظ مس با برق dc کار میکند و شمای آن مطابق شکل زیر است. برای بررسی مسأنه بخش بار در این کارخانه ماتریس [۴۵۵] کدام است؟



$$\begin{bmatrix} 7 \circ -j \rangle \circ -j \circ -j \circ \\ -j \circ & 7 \circ \\$$

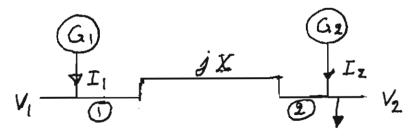 $-J1/\circ P.U$. در شبکهٔ شکل زیر، در صورتی که ژنراتور اول G_1 را خارج نماثیم، نسبت جریان تزریقی در باس دوّم به ولتاژ این باس برابر $J1/\circ P.U$. میگردد. در صورتی که ژنراتور دوّم G_1 را خارج نماثیم، نسبت جریان تزریقی در باس اوّل به ولتاژ این باس بار برابر $J1/\circ P.U$. میگردد. مقدار راکتانس $J1/\circ P.U$. چه مقدار است؟



- Y/∘P.U. (1
- 1/\$P.U. (Y
- \/ ° P.U. (T
- ∘/∆P.U. (۴

۳۳ دریک خط انتقال انرژی هوایی سه فاز تکمداره با طول متوسط و برای مدل π داریم: $\frac{B}{\gamma} = j + jX$ ، $\frac{B}{\gamma} = jX$. اگر در این خط با معلوم بودن π در یک خط انتقال انرژی هوایی سه فاز تکمداره با طول متوسط و برای مدل π داریم: π از مدل خط کوتاه استفاده کنیم خطای محاسبات نبست به وقتی که از مدل استفاده کنیم چقدر است؟

$$|\Delta V_S| < \frac{BX}{\sqrt{\Upsilon}} |V_R| \quad (\Upsilon$$

$$|\Delta V_S| < \frac{M^{\Upsilon} + X^{\Upsilon}}{B\sqrt{\Upsilon}} |V_R| \quad (\Upsilon$$

$$|\Delta V_S| < \frac{B\sqrt{R^{\Upsilon} + X^{\Upsilon}}}{\sqrt{\Upsilon}} |V_R| \quad (\Upsilon$$


۳۴ ـ در یک خط انتقال بلند امپدانس دیده شده در ابتدای خط موقعی که انتهای خط باز است برابر است با عکس امپدانس دیده شده در ابتدای خط موقعی که انتهای خط (عناصر ماتریس انتقال) برقرار است؟ موقعی که انتهای خط اتصال کوتاه است. در این خط کدام یک از روابط زیر بین پارامترهای خط (عناصر ماتریس انتقال) برقرار است؟

$$A = \sqrt{B^{\Upsilon} - 1}$$
 (Υ $A = \sqrt{1 - B^{\Upsilon}}$ (Υ $A + B = \frac{1}{B - A}$ (Υ $A + B = \frac{1}{A - B}$ (Υ

هر یک از دو قسمت آن مساوی و برابر ABCD است، قرار گیرد، B_c معادل برای کل خط انتقال جارت خواهد بود از: B_c معادل برای کل خط انتقال عبارت خواهد بود از:

$$AC + C(B_cC + D)$$
 (f $AB + D(AB_c + B)$ (f $BC + D(B_cC + D)$ (f $A^{\dagger} + C(AB_c + B)$ (f

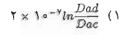
و مطابق شکل روی یک پایه قرار گرفته اند. اندوکتانس متقابل در واحد طول مطابق شکل روی یک پایه قرار گرفته اند. اندوکتانس متقابل در واحد طول a-b یس مدار a-b و مدار a-b کدام است؟



$$7 \times 10^{-4} ln \frac{DadDbd}{DadDbc}$$
 (Y

$$f \times 10^{-4} ln \frac{\sqrt{DadDbc}}{\sqrt{DabDcd}} (f)$$
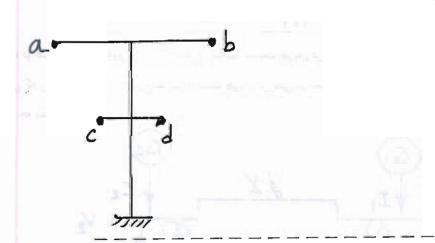
$$f \times 10^{-4} ln \frac{Dad}{Dac}$$
 (f




ان کال کام یک خط انتقال انرژی بدون تلفات ۴۰۰KV معادل ۱۰۰MW ۱۰۰ است. ظرفیت خازنی، هر فاز خط مذکور بر حسب F/m کدام یک از SIL_- ۲۷ کام یک از

مقادیر زیر میباشد؟

$$\frac{1}{10-10} (k) \qquad \frac{1k}{10-10} (k) \qquad \frac{1}{10-10} (k) \qquad \frac{1}{10-10} (k)$$

این شبکه برابر است با: $a=rac{V_r}{V_t}=|a|\angle \alpha$ این شبکه برابر است با: AT میباشد. AT ترانسفورماتور تنظیم با نسبت تبدیل AT

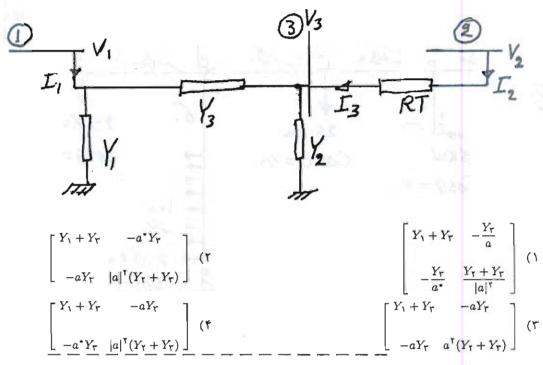

؛ در یک شبکه قدرت سه فاز شامل n شین عناصر ماتریس $[Y_{bus}]$ در مسأله بخش بار به صورت $Y_{ij}=G_{ji}+JB_{ij}$ بوده و برای شین K داریم:

$$V_K = |V_K| \angle \theta_K \rightarrow$$
ولتارُ ولتارُ

$$P_K
ightarrow (خالص تزریقی) $P_K
ightarrow 0$$$

$$Q_K
ightarrow (قالص تزریقی) ج$$


برای شین i کدام یک از روابط زیر صادق است؟

$$\frac{Q_i \cos \theta_i + P_i \sin \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \sin \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \sin \theta_i + P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \sin \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \sin \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \sin \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \sin \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - P_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_j| (B_{ij} \cos \theta_j + G_{ij} \sin \theta_j) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - Q_i \cos \theta_i}{|V_i|} = -\sum_{j=1}^n |V_i| (B_{ij} \cos \theta_j + Q_i \cos \theta_i) \quad (\Upsilon \qquad \frac{Q_i \cos \theta_i - Q_i \cos \theta_i$$


۴۰ در یک سیستم قدرت سه شینه ولتاژ شین ۲ برابر PU ۱/۲۷ و ماتریس Z_{bus} مطابق زیر است. اگر سلقی با راکتانس Y به شین ۲ وصل شود، اندازه تغییرات در ولتاژ شین ۳ بر حسب پریونیت برابر کدام است؟

$$Z_{bus} = j \left[egin{array}{cccc} \circ/\Upsilon & \circ/\Lambda\Delta & \circ/\Upsilon \ \circ/\Lambda\Delta & \circ/\Upsilon & \circ/\Lambda\Delta \ \circ/\Lambda & \circ/\Lambda\Delta & \circ/\Upsilon\Delta \end{array}
ight] PU$$

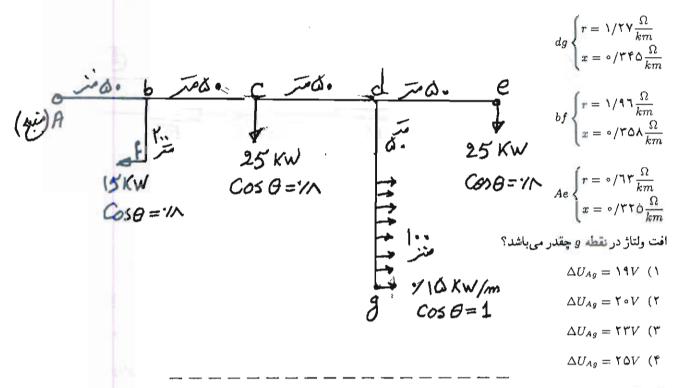۴۱ _ یک خط سه فاز ۳۸۰ ولت مطابق شکل زیر مفروض است. مشخصات قسمتهای مختلف خط به صورت زیر می باشد.



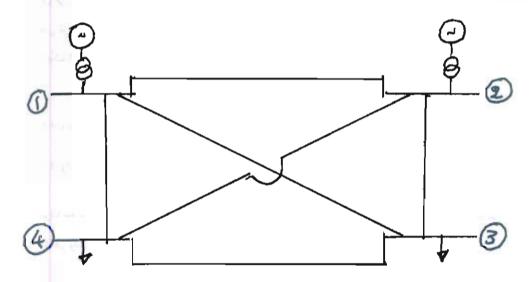۴۲ یک شبکه قدرت سه فاز شامل ۴ شین مطابق شکل زیر مفروض است که در آن از کلیه مقاومتها صرفنظر شده است و راکتانس هر یک از عناصر معادل (Y_{bus}) باشد. اگر خطوط ۴ – ۲ و (Y_{bus}) باشد با ۲ – ۲ و (Y_{bus}) باشد. اگر خطوط ۴ – ۲ و (Y_{bus}) باشد. اگر خطوط ۴ – ۲ و (Y_{bus}) باشد بازد و (Y_{bus}) بازد بازد و (Y_{bus}) با



$$\left[\begin{array}{c} AB \\ CD \end{array} \right] \text{, } A=D=-B=-C=\left[\begin{array}{ccc} j \text{ `` \circ } & \circ \\ \circ & j \text{ `` \circ } \end{array} \right] \text{ (Y} \qquad \left[\begin{array}{c} AB \\ CD \end{array} \right] \text{, } A=D=B=C=\left[\begin{array}{ccc} j \text{ `` \circ } & \circ \\ \circ & j \text{ `` \circ } \end{array} \right] \text{ (AB)}$$

$$\left[\begin{array}{c} AB \\ CD \end{array} \right] : A = D = B = C = \left[\begin{array}{cc} -j \\ \circ \\ -j \\ \circ \end{array} \right] \ (\% \qquad \qquad \left[\begin{array}{c} AB \\ CD \end{array} \right] : B = C = -A = -D = \left[\begin{array}{cc} j \\ \circ \\ \circ \\ j \\ \circ \end{array} \right] \ (\%)$$


j o / f pu ()

 $-j \circ / fpu$ (f


 $jT/\Delta pu$ (T

 $-j\Upsilon/\Omega pu$ (Υ

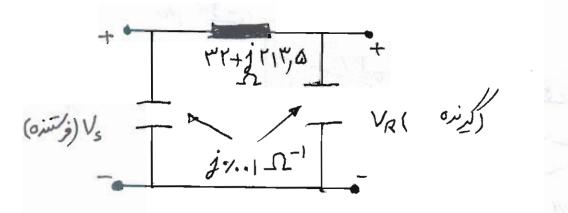۱۶س معادل هر فازیک خط ۲۰۰ کیلو ولتی به صورت زیر است. فرض کنید توان مبنا برابر ۱۰۰MVA باشد. در صورتی که ولتاژ فرستنده $S_R = P_R + jQ_R = 0$) و بخواهیم ولتاژ گیرنده نیز ۱pu باشد، امپدانس جبران کننده موازی مورد نیاز در انتهای خط چه باید باشد؟




۴۴ ـ در شبکه با مشخصات داده شده در شکل زیر از مقاومت و خازن خطوط صرفنظر شده و امپدانس سری خطوط مساوی هستند. $|V_1| = |V_2| = |V_3|$. کدام عبارت صحیح است؟ $|V_2| = |V_3|$ یک جبران کننده توان راکتیو میباشد.

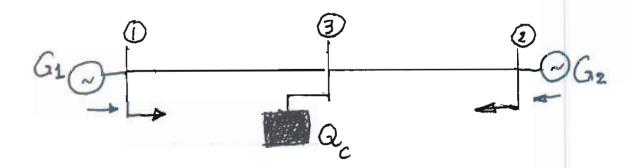

- ۱) توان راکتیو در خط بین ۱ و ۳ صفر است.
- توان راکتیو در خط بین ۲ و ۳ صفر است.
- ۳) نیمی از توان راکتیو مصرفی در خط بین ۲ و ۳ توسط ژنراتور (۱) تولید می شود.
- ۴) نیمی از توان راکتیو مصرفی در خط بین ۱ و ۳ توسط ژنراتور (۱) تولید می شود.

۳ در سیستم قدرت زیر ۱pu = $|V_1| = |V_1|$ می باشد. اگر بخواهیم دامنه ولتاژ شین ۳ برابر ۱pu شود مقدار توان راکتیوی که لازم است در شین ۳ تزریق شود چقدر خواهد بود؟

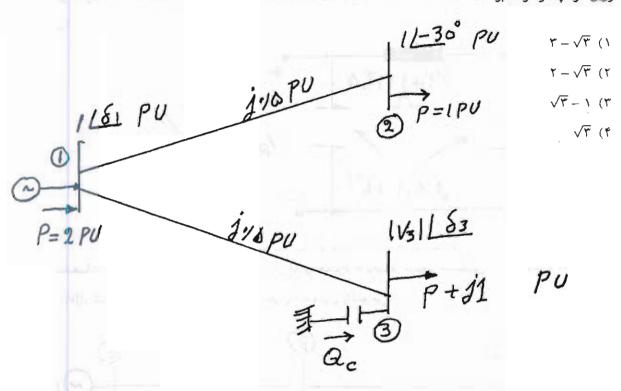

دفترچه شماره ۲

صبح شنبه ۸۵/۱۲/۱۲ اگر دانشگا، اصلاح شود مملکت اصلاح می شود. امام خمینی(ره)

جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان سنجش آموزش کشور

آزمـون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سـال ۱۳۸۶

> مجموعه مهندسی برق (کد ۱۲۵۱)

نام و نام خانوادگی داوطلب: شمارهداوطلبی: تعداد سؤال: ۶۰ مدت پاسخگویی: ۹۰ دقیقه

مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی برق، تعداد و شماره سؤالات


ردیف	مــواد امتحــانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شمار ه
1	الکترونیک ۱ و ۲	١۵	45	90
4	ماشینهای الکتریکی ۱ و ۲	10	۶۱	Y4
٣	الكترومغناطيس»	10	48	90
۴	مقدمهای بر مهندسی پزشکی	10	91	100

🏶 برای گرایش مهندسی پزشکی، انتخاب یکی از دو درس الکترومغناطیس یا مقدّمهای بر مهندسی پزشکی، اجباری است.

اسفند، ماه سال ۱۳۸۵


استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

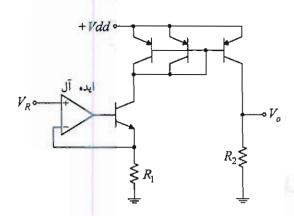$(V_A o \infty)$ و خیلی بزرگ بودن eta همه ترانزیستورههٔ خروجی برابر کدام است pnp و خیلی بزرگ بودن pnp همه ترانزیستورههٔ ولتاژ خروجی برابر کدام است pnp



- $V_R \frac{R_1}{TR_1}$ (1
- $V_R \frac{R_{\Upsilon}}{\Upsilon R_{\Lambda}}$ (Υ
- $V_R \frac{\Upsilon R_1}{R_{\Upsilon}}$ (Υ
- $V_R \frac{\Upsilon R_{\Upsilon}}{R_{\Lambda}}$ (Υ

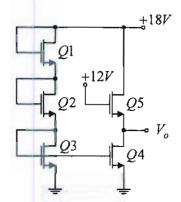۴۷ ـ در مدار مقابل همه MOSFET ها مشابه هستند. ولتار ، ۷ چقدر است؟



- 7V ()
- 9V (Y
- 10V (T
- 17V (F

- ۴۸ ــ در مدار شکل مقابل RF را برای بهرهٔ ولتاژ مداره ۱۰ -- محاسبه کنید. بهره ولتاژ تقویت کننده اصلی ۵۰۰۰- است.
 - $1k\Omega$ (1
 - 1000 (Y
 - T000 (T
 - 4000 (4

 V_s = 0.1K V_s = 0.1K

۴۹ ـ در مدار شکل مقابل چه رابطه ای بین m و n برقرار باشد تا تقویت کننده به صورت تفاضلی باشد.

$$m = \frac{1}{n} (1)$$

$$m=\frac{r}{n}$$
 (r

$$m = Tn$$
 (T

$$m=n$$
 (f)

$$v_1 \circ N$$
 $v_2 \circ N$
 R
 $v_1 \circ N$
 R
 $v_2 \circ N$
 R
 R
 R
 R

$$V_{i1} = V_{i2}$$

$$V_{i1} = V_{i2}$$

$$V_{i2}$$

$$V_{i1} = V_{i2}$$

$$V_{i2}$$

۵۱ ـ در مدار مقابل مطلوبست تعيين بهره ولتار و امپدانس ورودي مدار:

$$I_C(Q_1) = \mathbb{1} mA$$
 , $\beta_1 = \mathbb{1} \circ \circ \circ \beta_1 = \Delta \circ \circ$, $V_T = \mathbb{1} \Delta mV$

$$Rin = \Upsilon/\Upsilon K$$
, $A_V = -\Upsilon \Upsilon$ (1

$$Rin = O/YK$$
, $A_V = YF$ (Y

$$Rin = YOK$$
, $A_V = -YOY$ (Y

$$Rin = 0/YK$$
, $A_V = 17$ (f

$$V_{i} = \frac{-18V}{50^{K}}$$

$$V_{i} = \frac{1}{50^{K}}$$

 $(V_{BE}=\circ/\Delta v\;,\;eta
ightarrow\infty)$ مقدار جریان I. در مدار شکل روبه رو به کدام گزینه نزدیک تر است I

- ١) صفر
- 1/f0mA (Y
- 1/7mA (T
- 1/90mA (f

$$R_{1} = 39^{K}$$

$$Q_{2}$$

$$Q_{3}$$

$$Q_{4}$$

$$Q_{4}$$

$$Q_{5} \rightarrow \infty$$

۵۳ منبع جریان در شکل زیر برای عملکرد صحیح حداقل به ۲ ولت ولتاژ نیاز دارد. $(V_{min}=\Gamma v)$ ، حداکثر دامنه ولتاژ خروجی و جریان بایاس $\beta_{1,7}=0$, $|V_{CE_{Sat}}|=0/YV$, $|V_{BE}|=0/YV$ قرینه نزدیک تر است؟ $|V_{CE_{Sat}}|=0/YV$ کلکتورهای $|V_{CE_{Sat}}|=0/YV$ به ترتیب به کدام گزینه نزدیک تر است؟ $|V_{CE_{Sat}}|=0/YV$ به ترتیب به کدام گزینه نزدیک تر است؟

- 00mA, fv (1
- OomA, lov (Y
 - YomA, fu (T
- YomA , 100 (*

$$V_{i} = 0.5\Omega$$

$$V_{i} = 0.2V$$

$$V_{BE} = 0.7V$$

 $(eta=1\circ\circ\;,\;V_A=\infty\;,\;V_{BE}=\circ/\Im V\;,\;V_T=\Im V)$ كدام است $(B=1\circ\circ\;,\;V_A=\infty\;,\;V_{BE}=\circ/\Im V\;,\;V_T=\Im V)$ كدام است $(B=1\circ\circ\;,\;V_A=\infty\;,\;V_A$

$$6^{K} \ge 6^{K}$$

$$V_{i} \circ V_{o}$$

$$0^{1} Q^{2} = \beta = 100$$

$$V_{A} = \infty$$

$$V_{BE} = 0.6V$$

$$V_{T} = 25mV$$

- 40 (1
- 70 (Y
- ٧٠ (٣
- 110 (4

۵۵ ـ در شکل روبهرو در چه محدودهای از V_i رابطه بین ورودی و خروجی $V_o = V_i$ می شود. دیودها ایده آل هستند.

- $T < V_i < f$ (1
- $f < V_i < 7$ (Y
- $7 < V_i < \lambda$ (7
- $\Lambda < V_i < 10$ (4

$$\begin{array}{c|cccc}
D1 & D2 \\
+ & & & & & \\
\hline
P & & & & & \\
V_i & & & & & \\
- & & & & & \\
\end{array}$$

٥٦ ــ تقويت كنندهٔ تفاضلي شكل مقابل كاملًا متقارن بوده و منبع جريان IEE ايده آل است. فركانس قطع dB ٣ مربوط به بهرهٔ ولتار حالت مشترك

ناشی از وجود خازن C کدام یک از مقادیر زیر است؟ $rac{v_{ullet}}{v_{in,cm}}$


$$g_{m_1} = g_{m_1} = g_m = \frac{1}{V} \frac{mA}{V}$$
 , $C = (\frac{\Delta}{\pi})PF$, $R_C = \Delta k\Omega$

$$f_b = \Upsilon \circ MHz$$
 ()

$$f_b = f \circ MHz$$
 (Y

$$f_b = 1 \circ \circ MHz$$
 (Υ
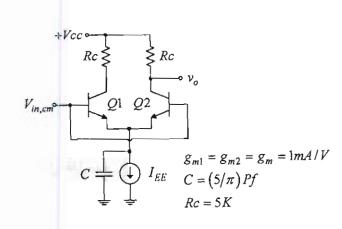
$$f_b \simeq \Upsilon \circ \circ MHz$$
 (4



 $g_{m_1}=\Upsilon m \mho$, $r_{e \gamma}=\Delta \Omega$, $h_{f e}=\beta=1$ ۱۰۰، برای مدار مقابل بهره ولتاژ و مقاومت خروجی تقریباً برابر است با

- ۱) ۹/۰+و Ω۰۹
- +۰/۹ (۲) ۹Ω و
- 1000 +1/1 (7
 - 1000) (4

$$10^{K} \geqslant 95\Omega$$


$$10^{K} \geqslant Q_{2}$$

$$V_{s} \qquad Q_{1} \qquad Q_{2}$$

$$g_{ml} = 2mmho$$

$$r_{e2} = 5\Omega$$

$$h_{fe} = \beta = 100$$

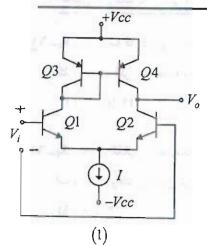

 $\frac{V_o}{V_i} = AV_1$: ۲ و در شکل و با هم دارند. در شکل در مدارهای رویه رو چه رابطهای با هم دارند. در شکل $\frac{V_o}{V_i} = AV_1$: ۵۸ در مدارهای رویه رو چه رابطهای با هم دارند.

$$npn |V_A| = 1 \circ \circ V$$
, $\beta_n = 7 \circ \circ$


$$pnp |V_A| = \Delta \circ V$$
, $\beta_p = 1 \circ \circ$

$$AV_1 = \frac{1}{r}AV_1$$
 (1


$$AV_1 = AV_T$$
 (Y


$$AV_1 = \Upsilon AV_T$$
 (Υ

$$AV_1 = fAV_Y$$
 (f

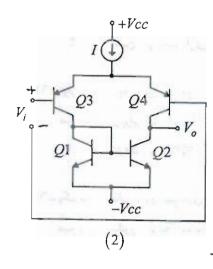


٥٩ ـ نوع فيدبك إ درمدار زير ، مشخص كنيد.

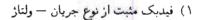

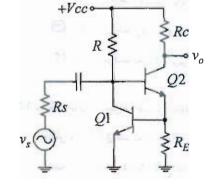

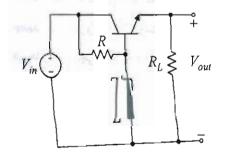۱۲ - در رگولاتور شکل زیر، ۱۸ $I_{Z_{Max}} = NV$ ، ۱۷ $V_{out} = NV$ ، ازیر، ۱۸ و $I_{Z_{Min}} = NA$ می باشد. مقادیر R و $I_{Z_{Max}} = NA$ می باشد. مقادیر $R_{I_{Z_{Max}}} = NA$ نزدیک تر است R_{max}



$$\beta = 49$$

$$V_{BE} = 0.7V$$

$$R \leq \Lambda \Im \Omega$$
 , $I_{Z_{Max}} = \Lambda \circ mA$ (T

 $R \leq 10 \circ \Omega$, $I_{Z_{Max}} = \% \Lambda mA$ (1

$$R \leq \Upsilon k \Omega$$
 , $I_{Z_{Max}} = \Upsilon T m A$ (Υ

$$R < 1k\Omega$$
 , $I_{Z_{Max}} = YYmA$ (4

۱۳ ـ توان ورودی به روتور یک موتور القایی سه فاز ۴۰۰۷ ، ۵۰*Hz شش قطب ۸۰kW است. emf روتور ۱۰۰ سیکل تناوب در دقیقه دارد. لغزش و سرعت روتور برابر کدام است؟ مرتب ۱۰۰۰ میکل تناوب در دقیقه دارد. لغزش و سرعت روتور برابر کدام است؟ مرتب ۱۰۰۰ میکل تناوب در دقیقه دارد. لغزش و*

%T/T, 177/Yrpm (f %T/T, 100/Orpm (T %T/1, 177/Yrpm (D) %T/1, 100/Orpm (1

٦۴ _ یک موتور القایی رتور سیم,بندی شده در اختیار است. اگر رتور را از طریق حلقه لغزان توسط یک ولتاژ سه فاز متقارن با فرکانس نامی تغذیه کرده و سیم,پیچی استاتور را توسط سه مقاومت مساوی اتصال کوتاه کنیم کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

- جریان راهاندازی موتور بسیار کمتر از شرایط کار عادی موتور است.
- ۲) موتور با ایجاد گشتاور پایدار در سمت خلاف گردش میدان مغناطیسی حاصل از سیمپیچی رتور حرکت میکند.
 - 🕜 گشتاور راهاندازی موتور خیلی بیشتر از شرایط کار عادی موتور است.
 - ۴) موتور حرکت نمیکند زیرا نمیتواند گشتاور پایدار تولید کند.

۱۱۵۰ میکشد. موتور کمپوند اضافی ۲۵hp و ۲۵۰۳ (شنت بلند) وقتی با بار کم چرخانده می شود جریان $0/40^A$ را در سرعت $110 \, ^{V}$ میکشد. مقاومت میدان شنت $110 \, ^{V}$ و مقاومت میدان سری $110 \, ^{V}$ است. جریان بار کامل $110 \, ^{V}$ و سرعت متناظر $110 \, ^{V}$ است. نسبت شار در بار کامل به شار در بی باری چقدر است؟

1/494 (6) 1/471 (7 0/77) (1

77 یک موتور شنت با مدار مغناطیسی خطی و با تلفات قابل صرفنظر مفروض است. وقتی که موتور با ولتاژ 0.0 و لت تغذیه می شود جریان آرمیچر 0.0 و سرعت 0.0 و سرعت 0.0 اضافه کردن یک سیم پیچی سری با تعداد 0.0 دور بر قطب، موتور به کمپوند اضافی تبدیل می شود. در حالت جدید، موتور از ولتاژ 0.0 و لت تغذیه شده و با سرعت 0.0 کار می کند. اگر گشتاور بار در هر دو حالت یکسان باشد 0.0 چند است؟ تعداد در رهای سیم پیچی شنت 0.0 (در هر قطب) و مقاومت آن 0.0 اهم است.

۱۷ ـ یک موتور DC سری ۲۲۰۷ چهار قطبی هواکش ۲۵ A جریان می کشد و با سرعت ۵۰۰rpm می چرخد. برای بدست آوردن سرعت بیشتر، کلافهای سری آن را مجدداً به صورت دو گروه موازی با آرمیچر سری میکنیم. گشتاور متناسب با مربع سرعت است و شار متناسب با جریان میدان و از تلفات چشمپوشی میشود. سرعت موتور و جریان آن برابر کدام است؟ (مدار مغناطیسی خطی فرض میشود)

YYOrpm	(FTA	(۴
1 · wrpm	21 242	('

۸۲ ـ دو ترانسفورماتور تکفاز A و B از دید ثانویه دارای امیدانسهای اتصال کوتاه مساوی ZA = ZB = ۵∢۲۵° pu هستند.ولتاژ بیباری ثانویه آنها برابر است باری به امیدانس $E_A = 14 - 10^\circ$ pu برابر است با و ترانسفورماتور به طور موازی باری به امیدانس $E_B = 14 - 10^\circ$ pu برابر است با و تغذیه می کنند. جریان چرخشی بین دو ترانسفورماتور برابر است با:


$$\circ/\Delta + j\circ/\circ 1$$
 TO pu (f

$$\circ/\Delta + j\circ/\circ \land \Upsilon \Delta pu$$
 (f $\circ/\circ \Delta + j\circ/\circ \land \Upsilon \Delta pu$ (T

۱۹ ـ وقتی ثانویه ترانسفورماتور تکفاری اتصال کوتاه می شود و ولتاژ ۳۰۷ به اولیه اعمال می گردد، جریان اولیه ۲۰۸ و توان تغذیه شده ۳۰۰ می شود. راکتانس کل با ارجاع به اولیه چقدر است؟


۷۰ ـ یک ترانسفورماتور ۷۰۰۰۷، ۲۵۰ ۵ در چگالی فلوی ثابت ۱/۵۲ کار می کند. ابعاد خطی هسته دو برابر می شود در حالی که تعداد دورهای اولیه و ثانویه نصف میگردد. اگر ترانسفورماتور در ۷۰۰۰۴ و Hz کار کند چگالی شار هسته چه خواهد بود؟

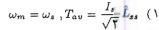۱۷ ـ در ماشین استوانه ای شکل مقابل جریان سیم پیچی $i_s = I_s \cos \omega_s t$ میباشد. مطلوبست گشتاور متوسط تولیدی ماشین و سرعتی که در آن این گشتاور متوسط تولید می شود. ω_m سرعت مکانیکی و L_{ss} اندوکتانس خودی سیمپیچی می باشند.



$$\omega_m = \pm \frac{\omega_s}{r}, T_{av} = \sqrt{r} I_s \hat{L}_{ss}$$

$$\omega_m = \pm \Upsilon \omega_s$$
 , $T_{av} = I_s^{\Upsilon} \hat{L}_{ss}$ (Υ

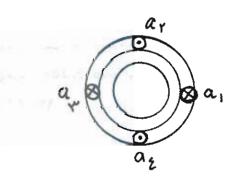


VO 110 - 1 - -

۱۲ معادله کوانرژی در یک سیستم الکترو مکانیکی فرضی دو تحریکه به شکل $i \hat{\chi} = \frac{x}{x + e/e} i \hat{\chi} + e/e$ است. مقدار انرژی ذخیره شده در میدان در جالتي که $i_r = r^A$ و $i_1 = r^A$ و $i_2 = r^A$ باشد چند ژول است؟

T7 (F

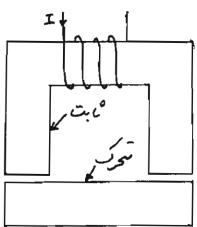۷۳ مدار مغناطیسی مبدل الکترو مغناطیسی شکل مقابل خطی فرض شده و از پراکندگی و نشت فلو صرفنظر می شود. با عبور جریان dc (صاف و بدون ریپل) به اندازه ، Ide قسمت متحرک در آستانه جذب قرار می گیرد. اگر به جای جریان dc یک جریان سینوسی با فرکانس کافی از سیمپیچی عبور داده شود دامنه جریان برای آن که قسمت متحرک در همان شرایط قرار گیرد چند آمپر است؟ از اثر تلفات فوکو و هیسترزیس هسته صرفنظر می شود.



Idc (1

VY Ide

 $\frac{7}{\pi}I_{dc}$ (7

 $\frac{\pi}{r}I_{dc}$ (4

۷۴ _ منحنی بیباری یک ژنراتور کمپوند اضافی با شنت بلند ۳۰ ، ۲۳۰۷ در سرعت ۱۲۰ ، ۱۲۰ به شرح ذیل است. مجموع مقاومت سری و ۲۳۰ منحنی بیباری یک ژنراتور کمپوند اضافی با شنت بلند ۳۰ ، ۱۱۵۰ و سرعت ۱۱۵۰ باشد آمیپر ۵۵/ ۱۱۵۰ است. سیمپیچی شنت ۱۱۵۰ دور دارد. اگر جریان تحریک شنت ۱ آمپر، ولتاژ خروجی ۲۲۴/۵ و سرعت ۱۱۵۰ باشد تعداد دور سیم پیچ سری کدام است؟

$E_a(V)$	٦	٥٣	١٠٦	740	YAY	۲۵۸
$I_f(A)$	0	۰/۲	0/4	1/11	1/14	1/٢

and it	f (f	٦ (٣	10 B	A (1
4 11	1 (1	1 (1	10 (1)	, , ,

۷۵ _ پک ژنراتور شنت ۲۰۰^۷ و ۲۰۰۹ توسط یک موتور احتراق با خروجی مکانیکی ۳۲hp چرخانده میشود. مقاومت آرمیچر ژنراتور ۱۵/۰ و میدان شنت ۵۰۵ است. تلفات آهن و اصطکاک چقدر است؟ (هر اسب بخار معادل ۷۴۲ وات میباشد.)

از مرکز q_1 کرہ ای به شعاع q_2 از جنس رسانا با پتانسیل V_2 در فضا وجود دارد. این کرہ ایزولہ است. حال بار مثبت q_1 را در فاصلہ V_3 از مرکز V_4 از مرکز کره قرار میدهیم. پتانسیل کره چقدر خواهد شد؟

$$\frac{q_1 + \frac{a}{R_1}q_1}{\mathfrak{f}\pi\varepsilon_* a} \quad (7) \qquad \qquad \frac{q_1 - \frac{a}{R_1}q_1}{\mathfrak{f}\pi\varepsilon_* a} \quad (7) \qquad \qquad V_\circ + \frac{q_1}{\mathfrak{f}\pi\varepsilon_* R_1} \quad (7)$$

$$\frac{q_1 - \frac{a}{R_1}q_1}{f\pi\varepsilon_0 a} \quad (7)$$

$$V_{\circ} + \frac{q_{\gamma}}{4\pi\epsilon_{\circ}R_{\gamma}}$$
 (Y

$$V_{\bullet} + \frac{q_{\gamma}}{\pi \epsilon_{\bullet} a}$$
 (1)

۱۹۷ بار نقطه ای a با جرم a در جهت مثلثاتی دوران می کند. $\overrightarrow{B}=B_{\circ}\hat{z}$ با سرعت ثابت حول دایره ای به شعاع a در صفحه a در جهت مثلثاتی دوران می کند.

ه ثابت است. اندازهٔ میدان الکتریکی که توسط ناظری که با بار حرکت میکند اندازهگیری می شود، کدام است B.

$$\frac{\sqrt{a^{\mathsf{Y}}-1}|q|B_{\bullet}^{\mathsf{Y}}}{am} \ (\mathsf{Y} \qquad \qquad \frac{a^{\mathsf{Y}}|q|B_{\bullet}^{\mathsf{Y}}}{m\sqrt{a^{\mathsf{Y}}-1}} \ (\mathsf{Y}$$

$$\frac{a^{\mathsf{T}}|q|B_{\circ}^{\mathsf{T}}}{m\sqrt{a^{\mathsf{T}}-1}} \quad (\mathsf{T}$$

$$\frac{a|q|B_{\circ}^{\tau}}{m}$$
 (τ

$$\frac{a|q|B_{\circ}}{rm}$$

۷۸ ـ در مرکزیک ابر کروی به شعاع R که دارای بار کل Q (پخش شده به طوریکنواخت) است، یک بار نقطه ای Q قرار گرفته است. پتانسیل در نقطه ای به فاصلهٔ $\frac{R}{7}$ از مرکز کدام است؟ $\frac{rQ}{17\pi\varepsilon.R}$ (۱)

$$\frac{\Delta Q}{17\pi\varepsilon_{o}R}$$
 (*

$$rac{\Delta Q}{ extsf{Y} au\piarepsilon_{.}R}$$
 ($extsf{Y}$

$$\frac{rQ}{\sqrt{3\pi\varepsilon_*R}}$$

$$\frac{-\mathbf{r}Q}{17\pi\varepsilon_{\bullet}R}$$
 (

۱ $m^{ ext{Y}}$ در فضای خالی روی صفحه xoy جریان سطحی یکنواخت $\overrightarrow{K}=K_0\hat{x}$ برقرار است. اندازهٔ شار مغناطیسی گذرنده از مربعی با سطح صفحهٔ xoz برابر كدام است؟

$$\frac{\mu_{\circ}K_{\circ}}{7}$$
 (V)

۰ ۸ - کرهای ایزوله به شعاع a از جنس رسانا با حفرهای کروی به شعاع b مطابق شکل مفروض است. بار نقطه ای q را در فاصله $\frac{b}{7}$ از مرکز حفره قرار داده ایم. پتانسیل در


مرکز حفرہ چقدر است؟



$$\frac{q}{\pi \epsilon . b}$$
 (7

$$\frac{q}{\mathfrak{r}_{\pi\varepsilon},\frac{b}{r}}$$
 (r
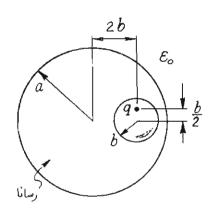
$$\frac{q}{f\pi} - \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{a}\right)$$



۸ م. در مرز دو محیط با ضرائب نفوذپذیری مغناطیسی μ_1 و μ_2 چگالی جریان سطحی مقید هٔ \overrightarrow{J} است. چه رابطهای بین بردار چگالی دو تطبی مغناطیسی M دو طرف مرز برقرار است؟ (\hat{n} بردار واحد قائم بر نقطهای از مرز است.)




$$\hat{n} \times \overrightarrow{M}_{\Lambda} = \hat{n} \times \overrightarrow{M}_{\Lambda} - \overrightarrow{J}_{sb}$$
 (Y

$$\hat{n} \times \overrightarrow{M}_{1} = \hat{n} \times \overrightarrow{M}_{1} + \overrightarrow{J}_{sb} \quad (1)$$

$$\hat{n} \times \overrightarrow{M}_{1} = \hat{n} \times \overrightarrow{M}_{1}$$
 (*

$$\hat{n} \times \overrightarrow{M}_{\gamma} = -\hat{n} \times \overrightarrow{M}_{\gamma} - \overrightarrow{J}_{sb}$$
 (Y

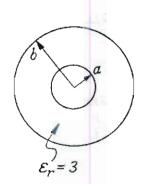
۸۲ فضای داخل یک کابل هم محور با یک عایق با ضریب عایقی نسبی $\varepsilon_r = \varepsilon$ پر شده است. اگر q_b کل بار مقید در واحد طول کابل روی سطح عایق در r=b باشد و ، باشد، a کل بار آزاد در واحد طول کابل روی سطح رسانای داخلی به شعاع $ho_{\scriptscriptstyle L}\left(rac{C}{m}
ight)$ کدام گزینه برابر نسبت $\frac{q_b}{\rho_c}$ است؟



$$l$$
) $\frac{l}{r}$ -

شدت \overrightarrow{H} . است. I است. مطابق شکل حامل جریان I است. A شدت

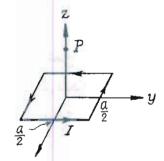بیدان مغناطیسی در نقطه $P(\circ, \circ, a)$ روی محور قاب چقدر است؟



$$\overrightarrow{H} = \frac{I}{\mathfrak{r}_a} \hat{z}$$
 (1

$$\overrightarrow{H} = \frac{I}{7\pi a}\hat{z} \ (7$$

$$\overrightarrow{H} = \frac{\Upsilon \sqrt{7}I}{10\pi a}\hat{z} \ (\Upsilon$$

$$\overrightarrow{H} = \frac{\Upsilon I}{a\sqrt{\Upsilon}}\hat{z} \quad (\Upsilon$$

مرکز با مبدأ مختصات کروی عایقی به شکل کره به شعاع a با ضریب عایقی $\varepsilon = \varepsilon$ با بار حجمی $\rho = \rho$ هم مرکز با مبدأ مختصات ۸۴ مختصات کروی عایقی به شکل کره به شعاع aمفروض است. اندازه میدان الکتریکی در $rac{a}{7}$ چقدر است؟ ho_* مقدار ثابتی است.)

$$\frac{a\rho.}{\varepsilon.(1+a)} \quad (f$$

$$\frac{a\rho_{\bullet}}{\varepsilon_{\bullet}(1+a)} \quad (\mathsf{f} \qquad \frac{\mathsf{11}\rho_{\bullet}}{\mathsf{15}\varepsilon_{\bullet}(1+\frac{1}{a})} \quad (\mathsf{f} \qquad \frac{\mathsf{15}\rho_{\bullet}}{\varepsilon_{\bullet}(1+a)} \quad (\mathsf{f} \sim \mathsf{f} \sim \mathsf{$$

$$\frac{r \, r_{a\rho}}{\varepsilon_{\bullet}(1+a)} \quad (r$$

$$\frac{11a\rho_{\bullet}}{4\pi}$$
 (1

در مختصات استوانهای را یک ماده مغناطیسی غیر همگن اشغال میکند. یک رشته سیم نازک، که حامل جریان a < r < bمثبت z و در امتداد محور z است، میدان مغناطیسی ثابت $\frac{\overrightarrow{B}}{7\pi a} = \frac{\mu_{o}I}{7\pi a}$ را در این ماده ایجاد می کند. جریان مقید سطحی روی سطح


$$r = b$$
 کدام است

$$\frac{I(a-b)}{\Upsilon\pi ab}\hat{z} \quad (\Upsilon$$

$$\frac{I(a+b)}{\nabla \pi ab}\hat{z}$$
 (∇


$$\frac{I}{\mathsf{T}\pi b}\hat{z}$$
 (T

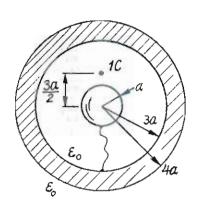۸۹ در مجموعهٔ شکل زیر، کرهٔ رسانای مرکزی توسط یک سیم بسیار نازک به پوستهٔ رسانای کروی متصل شده است. بار نقطهای ۱C در فاصلهٔ $\frac{T}{7}a$ از کرهٔ مرکزی قرار دارد. در عین حال ۱C بار دیگر به پوستهٔ کروی اعمال می شود، پتانسیل کرهٔ مرکزی کدام است؟



- $\frac{1}{3\pi\epsilon_{a}a}$ (1
- $\frac{1}{\Lambda\pi\varepsilon_{0}a}$ (Y
- <u> 17πε.α</u> (٣
 - 11 (F

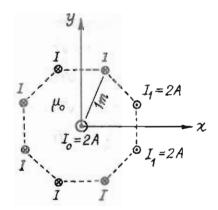۸۷ ... هشت سیم نازک جریان در رئوس یک ۸ ضلعی منتظم حول محور z ها و موازی با آن قرار دارند. فاصلهٔ سیمها تا محور z نیز ۱m می باشد. مطابق شکل، T سیم حامل جریان I = 1 در خلاف جهت محور z ها و دو سیم مجاور حامل جریان I = 1 در مرکز جهت محور z هستند. یک سیم حامل جریان I = 1 در جهت محور z نیز در مرکز این ۸ ضلعی قرار دارد. نیروی وارد شده بر واحد طول سیم مرکزی را حساب کنید.



$$\overrightarrow{F} = -\frac{\Upsilon \mu_{\bullet}}{\pi} \sqrt{\Upsilon} \hat{x}$$
 (Υ

$$\overrightarrow{F} = \frac{\Upsilon \mu_{\bullet}}{\pi} \sqrt{\Upsilon + \sqrt{\Upsilon}} \hat{x} \quad (1)$$


$$\overrightarrow{F} = \frac{\Upsilon \mu_*}{\pi} \sqrt{\Upsilon} \hat{x}$$
 (*


$$\overrightarrow{F} = -\frac{\Upsilon \mu_{\bullet}}{\pi} \sqrt{\Upsilon + \sqrt{\Upsilon}} \hat{x} \ (\Upsilon$$

۸۸ ـ در شکل زیر، صفحهٔ c=z یک صفحهٔ رسانای نامتناهی با پتانسیل الکتریکی صفر ولت است. ناحیهٔ c>z>0 فضای خالی است و بخش z>0 این ناحیه توسط دو قطبی های دو قطبی های الکتریکی میکروسکوپی اشغال شده است. گشتاور هر یک از دو قطبی های میکروسکوپی اشغال شده است. گشتاور هر یک از دو قطبی های میکروسکوپی $\overline{p}=\hat{z}$ × 10^{-1} است. میکروسکوپی (x,y,z)=(0,0,0) است و تعداد آنها در واحد حجم (x,y,z) چند پتانسیل الکتریکی ناشی از این دو قطبی ها در نقطهٔ (z,y,z)=(0,0,0) چند ولت است (z,y,z)=(0,0,0)




\λπ × \°-\" (\

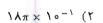

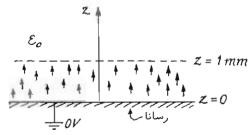

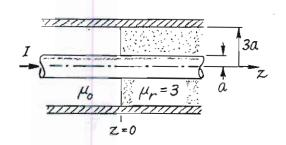۱۹ شکل زیر یک کابل هم محور متقارن رانشان می دهد که بخش z > 0 آن با یک مادهٔ مغناطیسی با $\mu_r = r$ پر شده است. اگر جریان عبوری از رسانای مرکزی این کابل $\mu_r = r$ باشد، کدام گزینه جریان مقید سطحی در فاصلهٔ τ از محور سیم، روی فصل مشترک τ و را نشان می دهد؟



$$-\frac{r}{\pi a}\hat{r} \ (1)$$

$$-\frac{1}{\pi a}\hat{r} \ (r)$$

$$-\frac{r}{\pi a}\hat{\varphi} \ (r)$$

$$-\frac{r}{\pi a}\hat{\varphi} \ (r)$$

r < a از دستگاه مختصات کروی را در نظر بگیرید. بخش r < a از این احیه با یک رسانای کامل و بخش $r \geq a$ این ناحیه بامادهای به رسانایی $\sigma = \frac{S}{m} = \sigma$ پر شده است. اگر همانند شکل، رسانای کامل به منبع ولتاژ ایده آل ۱ ولت متصل شود، آمیرمتر چه جریانی را نشان خواهد داد ؟

$$\frac{\pi}{a}(\Upsilon - \sqrt{\Upsilon})$$
 (1


$$\pi(\Upsilon - \sqrt{\Upsilon})a$$
 (Υ

$$f\pi(\Upsilon-\sqrt{\Upsilon})a$$
 (Υ


$$\frac{\xi_{\pi}}{a}(\Upsilon - \sqrt{\Upsilon})$$
 (\$

 $V = \frac{1}{1} \sqrt{\frac{1}{1}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}{1}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}{1}} \sqrt{\frac{1}{1}} \sqrt{\frac{1}{1}} \sqrt{\frac{1}{1}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}{1}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}}$

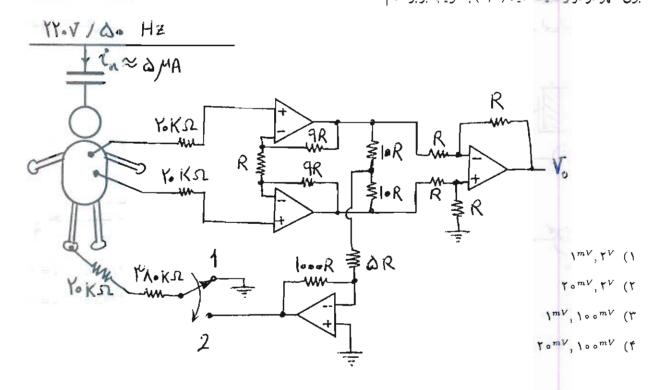
۹۱ ـ در شکل مقابل مقاومت ورودی تقویت کننده بسیار زیاد بوده و امپدانس الکترودها $K\Omega$ ۲۰ است. ولتاژ نویز مود مشترک تقویت کننده ناشی از القا برق شهر در دو وضعیت کلید (۲, ۱) به ترتیب برابر کدام است؟



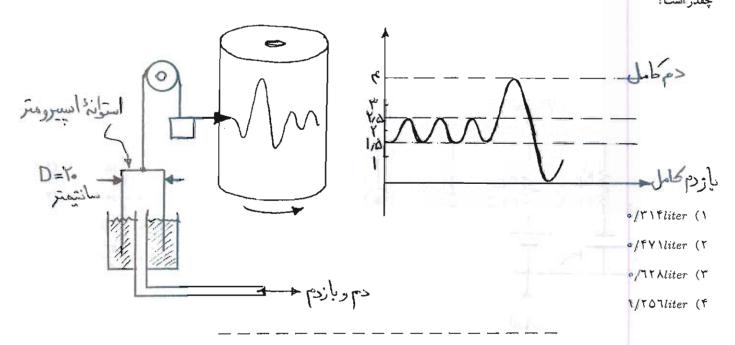۹۲ ـ اگر قطر استوانهٔ اسپیرومتر شکل زیر ۲۰ سانتیمتر باشد با توجه به شکل و منحنی اسپیترومتری به دست آمده ظرفیت حیاتی (VitalCapacity) چقدر است؟




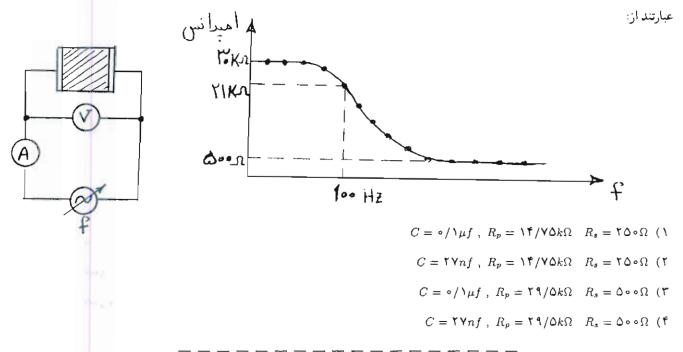۱۳ میرای بدست آوردن مدار معادل الکتریکی یک نوع الکترود $A_g - A_g Cl$ یک جفت از آنها را با استفاده از ژل به یکدیگر وصل کرده و به کمک یک منبع ولتاژ متناوب با فرکانس قابل تغییر آنها را تحریک کرده ایم. با اندازه گیری ولتاژ و جریان، امپدانس بین دو الکترود در فرکانس های مختلف حاصل و در شکل زیر نشان داده شده است. مقاومت سری (R_s) ، مقاومت موازی (R_p) و خازن (C) مدار معادل این الکترود به ترتیب



۹۴ – شکل و جدول زیر مدار معادل و غلظتها و نفوذپذیری نسبی یونهای نفوذپذیر غشأ یک سلول را نشان می دهند. اگر غشا مذکور تنها دارای پمپهای فعال برای K^+ باشد، اندازهٔ جریان پمپ K^+ چقدر است؟

يون	داخل سلول	خارج سلول	نفوذپذیری نسبی
K^+	700	۲۰	١
Na+	۴۰	400	۰/۱
Cl-	٥٠	۵۰۰	0/7

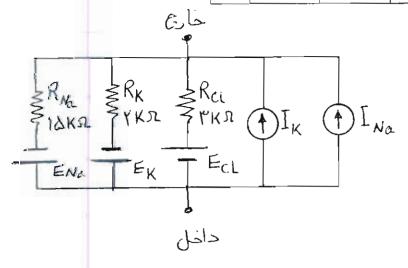

$$I_{K} = \frac{kT}{q} ln(1/YY) (1)$$

$$I_{K} = \frac{kT}{q} ln(1/\Delta Y) (Y)$$

$$I_{K} = \frac{kT}{q} ln(Y/\Delta Y) (Y)$$

$$I_{K} = \frac{kT}{q} ln(1/\Delta Y) (Y)$$

۹۵ _ ولتارُ ليد II بر حب ولتارُ ليدهاي aV_F و aV_L عبارتست از:

باشد. (۴
$$\frac{raV_L + \Delta aV_F}{r}$$
 (۳ نابل محاسبه نمی باشد.

$$\frac{\Upsilon aV_L + \Upsilon aV_F}{\Upsilon} \quad (\Upsilon$$

$$\frac{aV_L + \Upsilon aV_F}{\Upsilon} \quad ()$$

٩٦ ـ حداقل مقاومت ورودي يک آمپلي فاير براي تقويت صداهاي كروتوكف (٢٠ - ٣٠) كه توسط يک سنسور پيزوالكتريک باظرفيت خازني معادل $\circ pF$ و مقاومت نشتی $\circ G\Omega$ دریافت می شود چقدر باید باشد؟


$$R_a > 1/7 \times 10^{\Lambda}$$
 (f

$$R_a > 1/7 \times 10^{9}$$
 (T

$$R_a > 1/7 \times 10^7$$
 (Y


$$R_a > 1/7 \times 10^7$$
 (Y $R_a > 1/7 \times 10^6$ ()

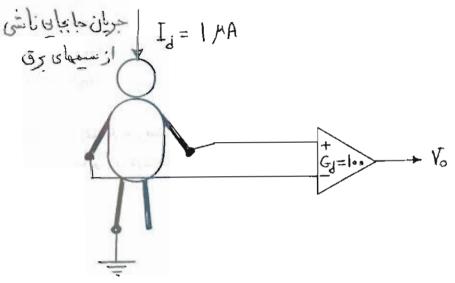۱۷ ـ در شکل زير اگر $I_d = 1$ و مقاومت اتصال الکترودها به پوست ۲۰ $k\Omega$ باشد مقدار CMRR تقويت کننده حداقل بايد چقدر باشد تا دامنهٔ نويز ۵۰*Hz خروجی کمتر از ۲m۷* شود؟




- $1 \land dB$ (1
- $1 \circ \circ dB$ (Y
- 70dB (٣
- $\triangle \circ dB$ (*

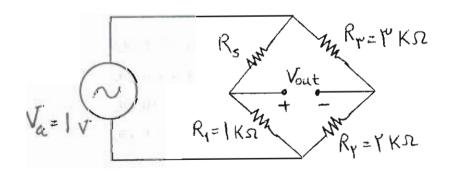۹۸ ـ یک استرین گیج سیمی با گیج فاکتور ۴ = G و طول اولیهٔ ۸/ ۰ سانتی متر و مقاومت اولیهٔ ۲ کیلواهم در پل و تستون زیر به کار گرفته شده است. اگر تغییر طول استرین گیج در اثر کشش $\epsilon cm \circ / \circ + cm$ باشد ولتاژ خروجی V_{out} کدام گزینه خواهد بود؟




- -0/TV (1
- $-\circ/\circ YV$ (Y
- · / ۵۲۷ (٣
- -0/107V (F

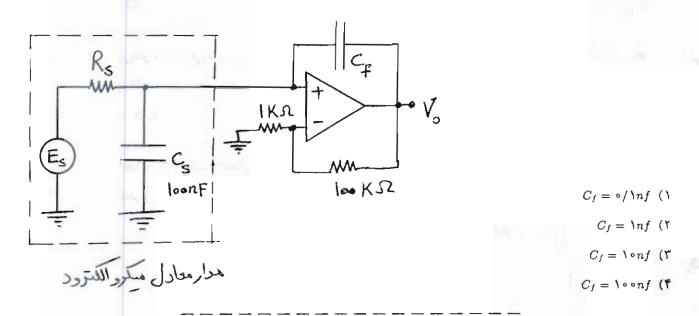است و معادل یک میکروالکترود شیشه ای را متصل به یک مدار تقویت کننده نشان می دهد. مقدار مناسب C_{r} چقدر است C_{r}



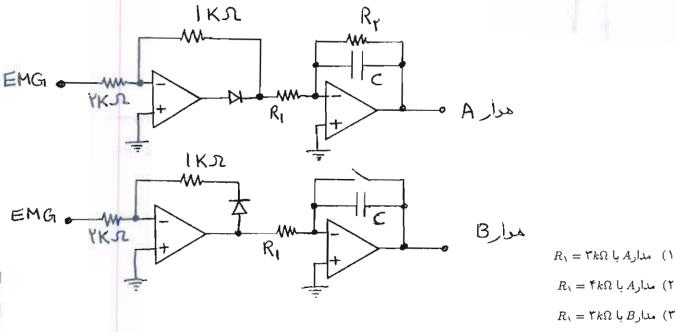
 ا - گاهی برای نظارت بر فعالیت عضلات ورزشکاران حین تمرینات ورزشی EMG عضلهٔ مورد نظر ثبت شده و متوسط لحظه ای قدر مطلق دامنهٔ آن اندازهگیری می شود. کدام یک از مدارات زیر برای این کار مناسب است و مقدار مناسب مقاومت R_1 چقدر است ؟



- $R_1 = Fk\Omega$ با هدار (۴


۱۰۱ ـ جهت ثبت سيگنال EEG الكترودها را بر اساس استاندارد ۲۰ - ۱۰ بر روى سريك بيمار مطابق شكل قرار دادهايم. اگر شعاع تقريبي جمجمه

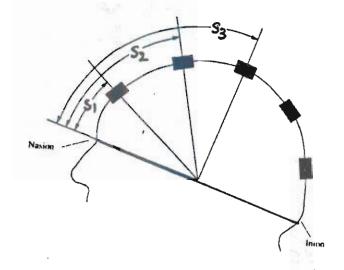این بیمار cm ۱ باشد فاصلههای قوسی s_1 و s_2 و s_3 را حساب کنید.




- $S_1 = T/17cm$ $S_T = 1/7Acm$ $S_T = 1/7Acm$ ()
 - $S_1 = \Delta cm$ $S_7 = 1\Delta cm$ $S_7 = 7\Delta cm$ (Y
 - $S_1 = \Delta cm$ $S_7 = \Delta cm$ $S_7 = \Delta cm$ (Υ
- $S_1 = T/1$ fcm $S_T = 1/7$ fcm $S_T = 10/Y \circ cm$ (f

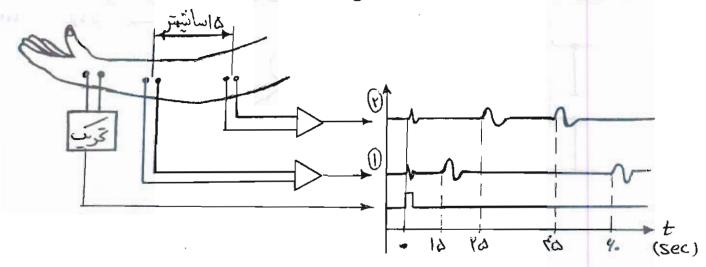۱۰۲ ـ در شکل زیر با توجه به محل تحریک و محلهای ثبت و نتایج به دست آمده سرعت هدایت اعصاب حسی و حرکتی را به دست آورید:



- $1 \frac{cm}{sec} = 1/0 \frac{cm}{sec}$ مرعت اعصاب حرکتی $\frac{cm}{sec}$
- $1/\Delta \frac{cm}{sec} = 1/\Delta \frac{cm}{sec}$ و سرعت اعصاب حرکتی $\frac{cm}{sec}$ (۲
- $\frac{10}{7 \cdot sec} =$ سرعت اعصاب حسى $\frac{1}{7} \frac{cm}{sec} =$ و سرعت اعصاب حرکتى $\frac{1}{7} \frac{cm}{sec} =$ (۳
- $\frac{1}{7}\frac{cm}{sec}=\frac{10}{cm}$ و سرعت اعصاب حرکتی و $\frac{10}{7}\frac{cm}{sec}=\frac{10}{cm}$

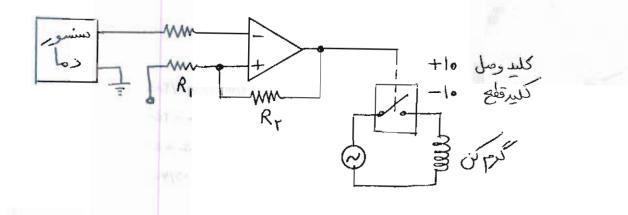۱۰۳ میل $k= rac{V}{C^\circ}$ است. مدار شکل زیر را برای کنترل دمای ۱۰۳ میل ۱۰۳ میل شکل زیر را برای کنترل دمای یک انکوباتور نوزاد به صورت قطع و وصل طراحی کردهایم. اگر نوسانات دما در حد ۱c° ± قابل قبول باشد و تأخیر سیستم را نادیده بگیریم مقدار مناسب جقدر است؟ (ولتارُ اشباع OP - AMP را ۱۰ ولت فرض كنيد.)




$$\frac{R_{Y}}{R_{Y}} = 1 \circ (1)$$

$$\frac{\dot{R}_{Y}}{R_{Y}} = 9 \quad (Y$$

$$\frac{R_{\rm r}}{R_{\rm h}} = 0 \ ({\rm r}$$
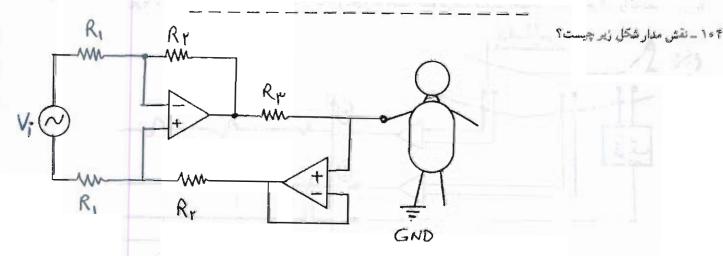
$$\frac{R_{\Upsilon}}{R_{\Lambda}} = \Upsilon \ (\Upsilon$$



- ١) امپدانس اتصال الکترود متصل به دست را اندازه می گیرد.
- ۲) روشی برای خذف سیگنال مد مشترک است که ولتاژ مُد مشترک را از روی بدن بیمار گرفته و با تغییر پتانسیل مرجع اندازه گیری آن را جبران مے کند.
 - ۳) یک مبدار ولتاژ به جریان است که جریانی را به بدن بیمار تزریق میکند.
 - ۴) یک سیگنال تحریک ولتاژی را به بدن بیمار اعمال می کند.
- ۱۰۵ ۔ از یک باطری لیتیوم به ظرفیت ۱۴۸۰ ژول برای راهاندازی یک پیس میکر قلبی استفاده شده است. پیس میکر جهت تحریک عضلهٔ قلبی پائسهای مرجی شکل به پهنای ۰/۵ میلی ثانیه و دامنهٔ ۲ ولت تولید میکند. اگر امپدانس اتصال الکترود با بافت عضله قلبی ۳۰۰ اهم و نرخ ضربان قلب ۲۰ ضربه در دقیقه در نظر گرفته شود و از جریان درین صرفنظر شود عمر باطری کدام گزینه خواهد بود؟

Jlu 77/0 (4

۳/ ۱۲/۲ سال

۲) ۱۲/۵ سال

Jlw 4/1 (1

دفترچه شماره ۱

عصر جمعه ۸۵/۱۲/۱۱ اگر دانشگا، اصلاح شود مملکت اصلاح می شود. امام خمیشی(ر،)

جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری سازمان سنجش آموزش کشور

آزمـون ورودی دورههایکارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سـال ۱۳۸۶

مجموعه مهندسی برق (کد ۱۲۵۱)

شماره داو طلبي:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۴۵ دقیقه

تعداد سؤال: ٢٥


مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی برق، تعداد و شماره سؤالات

از شمار الشماره		تعداد سؤال	مــواد امتحــاني	رديف
10	1	10	زبان عمومی و تخصصی	١

اسفند ماه سال ۱۳۸۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

0000

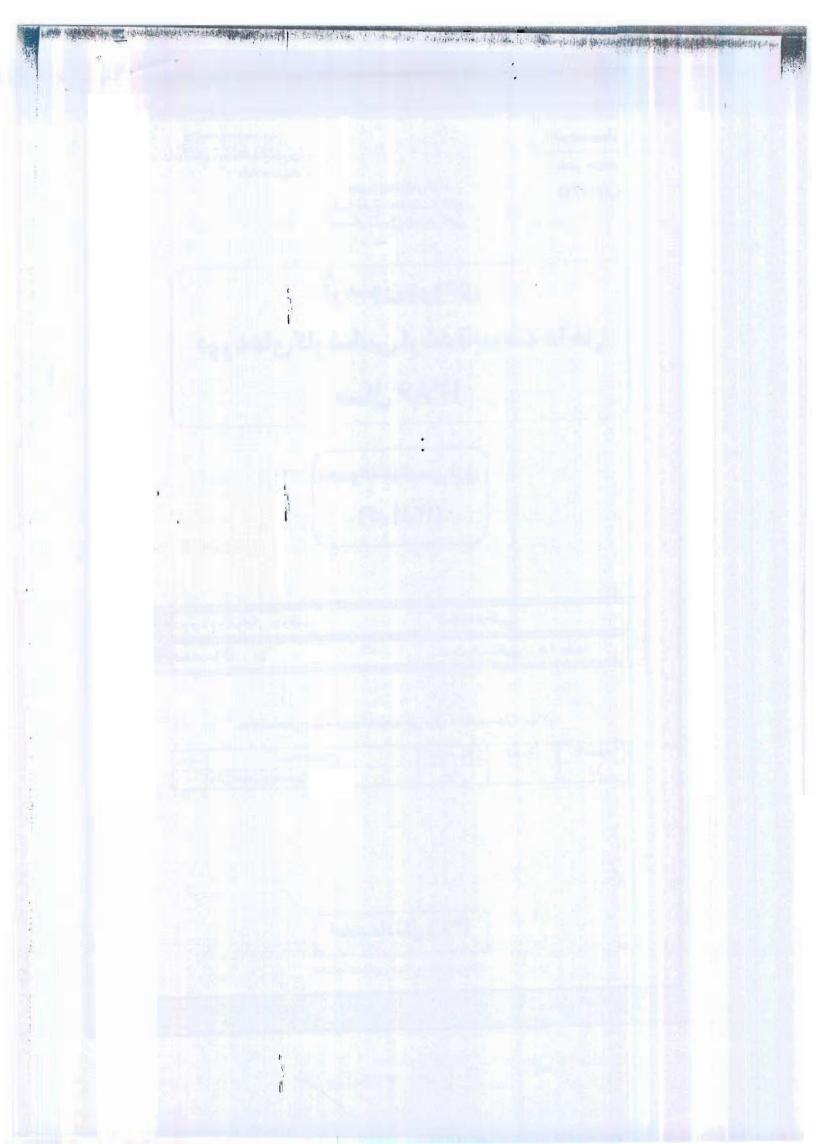

126 \$4-12 \$ BERTH

Please read the passages carefully and choose the best answers for each of the questions.

Passage 1:

Central to an autonomous entity are the rules of behavior governing how it must act or react to the information collected by the detector from the environment and its neighbors. These rules determine into what state the entity should change and also what local knowledge sould be released via the effector to the environment.

In order to adapt itself to a problem without being explicitly told what to do in advance, an autonomous entity must modify the rules of its behavior over time. This ability, responding to local changing conditions, is known as the individual's learning capability. Worth noting is that randomness plays a part in the decision making process of an autonomous entity despite the presence of a rule set. It allows an autonomous entity to explore uncharted territory despite evidence that it should exploit only a certain path. On the other hand, randomness helps the entity resolve conflict in the presence of equal support for suggestions to act in different ways in its own best interests and avoid being stuck by randomly choosing an action in local optima.

The environment acts as the domain in which autonomous entities are free to roam. This is a static view of the environment. The environment of a NIC (nature-inspired computing) system can also act as the "noticeboard" where the autonomous entities post and read local information. In this dynamic view, the environment is constantly changing.

- 1_ If the individual's learning capacity is not high enough, an autonomous entity
 - 1) cannot adapt itself to a problem.

2) can respond to local changes.

3) modifies the rules of its behavior.

- should be told what to do in advance.
- 2_ Randomness being a part of decision making process
 - 1) leads to confusion because of the presence of a rule set.
 - 2) cannot work in the presence of a rule set.
 - 3) allows the autonomous entity to explore unknown areas but helps it resolve possible conflicts.
 - 4) helps the autonomous entity to follow a pre-arranged path.

Passage 2:

Forward-looking electromechanical applications require more sophistication and flexibility from both the hardware and software points of view. Many features which were considered luxury items in a product just a few years ago have now become standard items. This reality has led to new requirements for system design. The integration of design and control becomes even more relevant in the systems approach. These are important aspects not only for industrial research and development personnel but also for academicians. The specific application often dictates the system design requirements and control system characteristics. The applications considered emphasize the demand for high-performance systems which has introduced an increasingly challenging system design problem. These systems involve multi-energy domains, exhibit significant dynamic changes, and operate in environments where unpredictable disturbances are possible.

The applications discussed in this paper include robot manipulators, high-speed and high-precision magnetic bearing systems, atomic resoultion systems, and their control using digital signal processing boards. In general, the design procedure involves the integration of design and control. Analytical and graphical descriptions for modeling physical dynamic systems