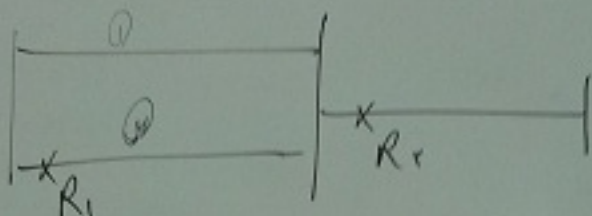


۱۳۹۱/۱/۶ : رله حفاظت :

۵۴) حاصلی R_1 و R_2 در شکل زیر چگونه انجام می شود؟



نسبت ۱ و ۲ : $t_{R_1} / I_{R_1} - t_{R_2} / I_{R_2} \gg T_{SM} \Rightarrow$

فقط خط ۱ : " " $\gg T_{SM} \Rightarrow$
فقط خط ۲ : " " $\gg T_{SM} \Rightarrow$

$T_{SM} \gg 1$ یا که میگویند.

۵۵) PSM چیست؟

$$PSM = \frac{I}{I_b}$$

$$t = \frac{I_r}{PSM \cdot I_{r-1}} \times T_{SM}$$